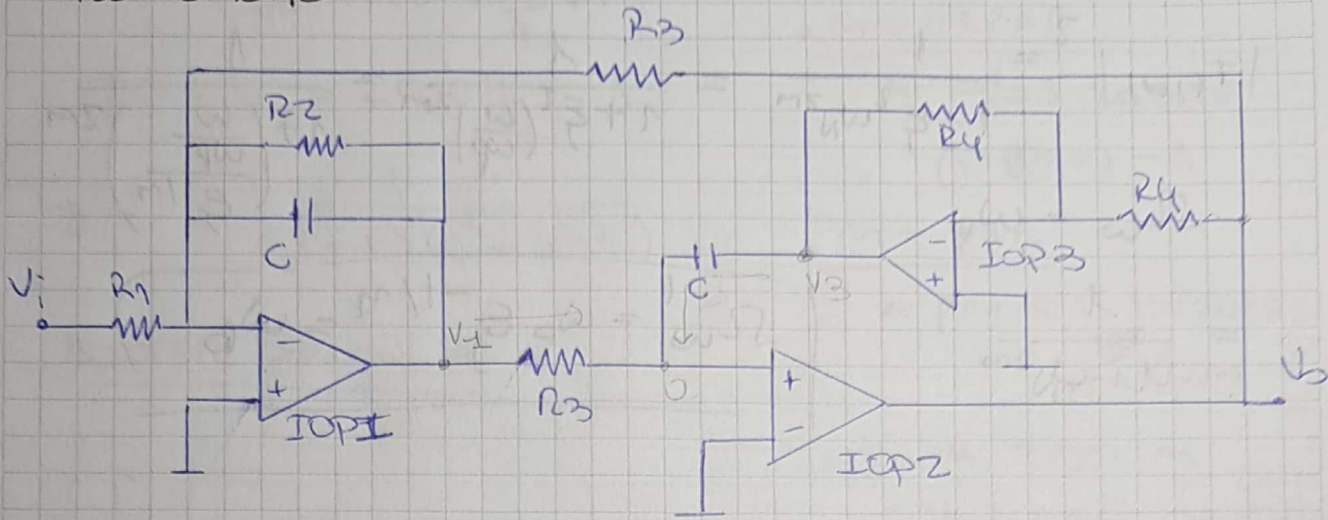


Tarea semanal 2



$$\frac{V_i}{R_1} = -V_1 \text{SC} - \frac{V_1}{R_2} - \frac{-V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_0}{R_4} = -\frac{V_3}{R_4} \quad V_0 = -V_3$$

$$\frac{V_1}{R_3} = -V_3 \text{SC}$$

$$V_3 = -\frac{V_1}{\text{SC} R_3}$$

$$-V_1 = -V_0 \text{SC} R_3$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \text{SC}^2 R_3 - V_0 \text{SC} R_3 - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(\text{SC}^2 R_3 + \frac{\text{SC} R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = -V_0 \left(\frac{\text{SC}^2 R_3^2 + \text{SC} R_3 + R_2}{R_3 R_2} \right)$$

$$-\left(\frac{R_3}{R_2} \right)$$

$$\frac{R_3^2}{C^2 R_3^2}$$

$$s^2 + \frac{s}{C R_3 R_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C R_2}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\omega_0 = 1 = \frac{1}{C R_3}$$

$$C = \frac{1}{R_3}$$

$$20 \text{ dB} \rightarrow \frac{R_3}{R_1} = 40$$

$C = 1 \text{ mF}$
 $R_1 = 100 \Omega$
 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_4 = 100 \Omega$

NOTA

$$\frac{1}{C R_2} + \frac{1}{C R_3} =$$

$$T(s) = -\left(\frac{R_3}{R_1}\right) \cdot \frac{\omega^2}{s^2 + \frac{s\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

NORMA DE FREQ:

$$\$ = \frac{s}{\omega_0}$$

$$\omega_0 = \omega = \frac{1}{R_3 C}$$

$$T(\$) = -\left(\frac{R_3}{R_1}\right) \frac{1}{\$^2 + \$ \frac{1}{Q} + 1}$$

NORMA DE IMPEDANCIA

$$R_z = R_3 \rightarrow \underline{\underline{R_3}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 C} \rightarrow C = \frac{1}{R_3 \omega_0}$$

$$\underline{\underline{R_3}} =$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow R_2 = Q R_3 \rightarrow \underline{\underline{R_2}}$$

$$K = \frac{R_3}{R_1} \rightarrow R_1 = \frac{R_3}{K} \rightarrow \underline{\underline{R_1}}$$

SENSIBILIDAD

$$S_{\omega_0}^{\omega_0} = \frac{C}{\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dC} = -1 \text{ Mf} \quad - \frac{R_3}{(CR_3)^2} = \frac{-1}{\omega_0^2}$$

$$S_{R_2}^Q = \frac{R_2}{Q} \frac{\partial Q}{\partial R_2} = \frac{R_2}{Q} \cdot \frac{1}{R_3} = \frac{1}{Q} \quad Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$S_{R_3}^Q = \frac{R_3}{Q} \frac{\partial Q}{\partial R_3} = \frac{R_3}{Q} \cdot \left(-\frac{R_2}{R_3^2} \right) = -\frac{1}{Q} \quad \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

BUTTERWORTH

$T(s) = T(-s)$

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + \omega^4}$$

$\downarrow \quad \omega = \frac{s}{j}$

$$\frac{1}{1 + s^4}$$

YO SE QUE $Q = 2 \cos \psi$

EN NUESTRO CASO
TENEMOS $\psi = \pi/4$

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{1}{2 \cos \psi}$$

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \pi/4 & \theta_3 &= (5/4)\pi \\ \theta_2 &= \frac{3\pi}{4} & \theta_4 &= (7/4)\pi \end{aligned}$$

• COMO USO LA FUNCION NORMALIZADA

$$R_2 = \frac{1}{2 \cos \psi} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + s \frac{\sqrt{2}}{2} + 1}$$

PASA BANDA (SALIDA EN V_A)

$$V_0 = -V_3$$

$$V_3 = \frac{-V_1}{sCR_3}$$

$$V_0 = \frac{V_1}{sCR_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_1 sC_1 - \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_1}{sCR_3^2}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_1 \left(sC_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sCR_3^2} \right)$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_1 \left(\frac{s^2 C^2 R_3^2 R_2 + sCR_3^2 + R_2}{sCR_3^2 R_2} \right)$$

$$\frac{sCR_3^2 R_2}{R_1 (s^2 C^2 R_3^2 R_2 + sCR_3^2 + R_2)} = \frac{V_1}{V_i}$$

$$\frac{1}{R_1} \frac{s/c}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}} \cdot \frac{R_2}{R_2} = \frac{V_1}{V_i}$$

$$\left(\frac{R_2}{R_1} \right) \frac{s \left(\frac{1}{CR_2} \right) \frac{\omega_0}{Q}}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}} = T(s)_{PB}$$

→ PASABANDOS

Quería poner pasabanda