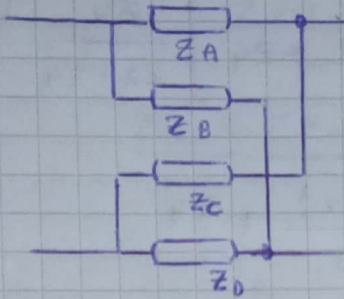


2


1° Planteo



$$V_1 = Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \cdot I_2$$

$$V_2 = Z_{21} \cdot I_1 + Z_{22} \cdot I_2$$

2° Analizo el "T"

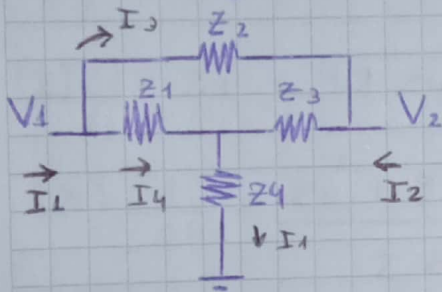

$$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{I_1}{I_1} ((Z_2 + Z_3) \parallel Z_1) + Z_4$$

$$Z_{11} = Z_4 + \frac{1}{\frac{1}{Z_2 + Z_3} + \frac{1}{Z_1}} = \frac{Z_1(Z_2 + Z_3) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{I_2}{I_2} ((Z_2 + Z_1) \parallel Z_3) + Z_4 = \frac{Z_3(Z_1 + Z_2) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$Z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$\begin{cases} V_1 = I_3(Z_1 + Z_4) \\ I_3 = (V_1 - V_2) / Z_2 \end{cases}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \left( 1 - \frac{Z_2}{Z_2 + Z_4} \right)$$

$$Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} \cdot Z_{11} \Big|_{I_2=0} = \left( 1 - \frac{Z_2}{Z_2 + Z_4} \right) (Z_{11})$$

$$Z_{21} = \frac{Z_1(Z_2 + Z_3) + Z_4(Z_1 + Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \left( 1 - \frac{Z_2}{Z_2 + Z_4} \right) = Z_{12}$$

$$\frac{Z_1(Z_2 + Z_3) + Z_4(Z_1 + Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \cdot \frac{Z_2 + Z_4 - Z_2}{Z_2 + Z_4}$$

$$Z_{21} = Z_{12} = \frac{Z_4 Z_1 (Z_2 + Z_3) + Z_4^2 (Z_1 + Z_2 + Z_3)}{(Z_1 + Z_2 + Z_3) (Z_2 + Z_4)}$$

$$Z_T = \left( \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \right) \left( \frac{Z_4}{Z_2 + Z_4} \right) + \left( \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \right) \left( \frac{Z_4}{Z_2 + Z_4} \right) \left( \frac{Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3} + Z_4 \right)$$

$$Z_L = \begin{pmatrix} \frac{Z_A + Z_B}{2} & \frac{Z_B - Z_A}{2} \\ \frac{Z_B - Z_A}{2} & \frac{Z_A + Z_B}{2} \end{pmatrix}$$

Igual para hallar equivalencia

$$\bullet \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} + Z_4$$

$$\bullet \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{Z_3 (Z_1 + Z_2) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$\bullet \frac{Z_B - Z_A}{2} = \left( \frac{Z_4}{Z_2 + Z_4} \right) \left( \frac{Z_A + Z_B}{2} \right)$$

$$\frac{1}{12} = \frac{Z_4}{Z_2 + Z_4} \cdot \frac{7}{12} \rightarrow Z_2 + Z_4 = 7Z_4 \quad [Z_2 = 6Z_4]$$

$$\frac{Z_B - Z_A}{2} = \left( \frac{Z_1 (Z_2 + Z_3) + Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \right) \frac{1}{7}$$

Para que sea simétrica  $Z_1 = Z_3$



$$Z_{11} = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_1)}{2Z_1 + Z_2} + \frac{Z_2}{6} \rightarrow \frac{Z_1 (6Z_4 + Z_1)}{2Z_1 + 6Z_4} + Z_4$$

$$\frac{Z_1^2 + 6Z_1Z_4 + 2 \cdot Z_1Z_4 + 6Z_4^2}{2Z_1 + 6Z_4} = \frac{Z_1^2 + 8Z_1Z_4 + 6Z_4^2}{2Z_1 + 6Z_4}$$

$$\frac{7}{24} = \frac{Z_1^2 + 8Z_1Z_4 + 6Z_4^2}{2Z_1 + 6Z_4}$$


$$(I) 14Z_1 + 42Z_4 = 24Z_1^2 + 192Z_1Z_4 + 144Z_4^2$$

$$(II) \frac{1}{24} = \frac{Z_1^2 + 8Z_1Z_4 + 6Z_4^2}{2Z_1 + 6Z_4}$$

$$(II) 2Z_1 + 6Z_4 = 24 \cdot Z_1^2 + 192Z_1Z_4 + 144Z_4^2$$

$$14Z_1 + 42Z_4 = 2Z_1 + 6Z_4$$

$$12Z_1 = -36Z_4$$

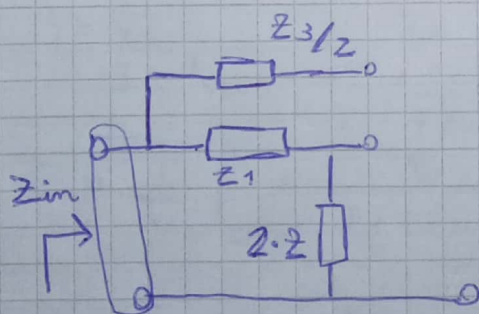

$$Z_{in/CA} = Z_1 + Z_{i2} = Z_{0 \text{ activa}}$$

$$Z_{in/CC} = \left( \frac{Z_3}{2} \parallel Z_1 \right) = Z_{A \text{ activa}}$$

Balancedo = modo de  $\Delta V$  entre los terminales que no es masa

Desbalancedo = ambos  $\Delta V$  se miden respecto de masa

1 Para las interconexiones de bruni modo de  $V_{in}$  con salida en corto (el  $\Delta V$  entre las dos salidas debe ser 0)  
esto se prueba antes y después de interconectar