

1E) 5

HOJA N°

FECHA

$$1 = 5$$

$$Att_{MIN} = 43 \text{ dB}$$

$$Att_{MAX} = 0,4 \text{ dB}$$

CHEBYSHEV


$$|T(s)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 C_s^2} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 (16\omega^5 - 20\omega^3 - 4\omega)^2}$$

$$C_4 = 2\omega(4\omega^3 - 3\omega) - \cancel{C_4} 2\omega^2 - 1$$

$$C_5 = 2\omega(4\omega^4 - 4\omega^2(4\omega^3 - 3\omega) - 4\omega^3 - 2\omega - 4\omega^3 - 3\omega)$$

$$C_5 = 16\omega^5 - 20\omega^3 - 8\omega^3 - 4\omega - \cancel{4\omega}$$
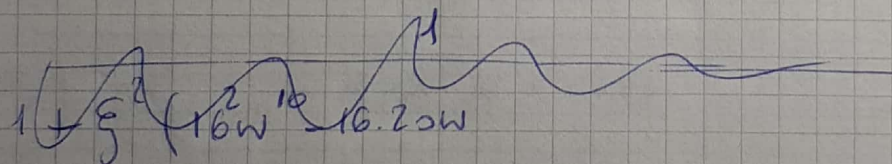
$$C_5 = 16\omega^5 - 20\omega^3 - 4\omega$$



$$P_1 = -0,386$$

$$P_{2,3} = -0,312 \pm j0,63$$

$$P_{4,5} = -0,119 \pm j1,019$$

~~SOS~~

$$\begin{array}{ccc} \frac{0,386}{s + 0,386} & \cdot \frac{0,494}{s^2 + 0,6245s + 0,494} & \cdot \frac{1,052}{s^2 + 0,2385s + 1,052} \\ \hline \text{SOS}_1 & \text{SOS}_2 & \text{SOS}_3 \end{array}$$

$$\frac{s}{s + 2,59} \quad \frac{s^2}{s^2 + 1,263s + 2,024} \quad \frac{s^2}{s^2 + 50,226 + 0,9s}$$


$\hookrightarrow$  S-HP<sub>1</sub>       $\hookrightarrow$  S-HP<sub>2</sub>       $\hookrightarrow$  S-HP<sub>3</sub>

formula<sub>HP</sub> =

$$\frac{s^2}{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

~~leaky~~

$$C = 1/f$$

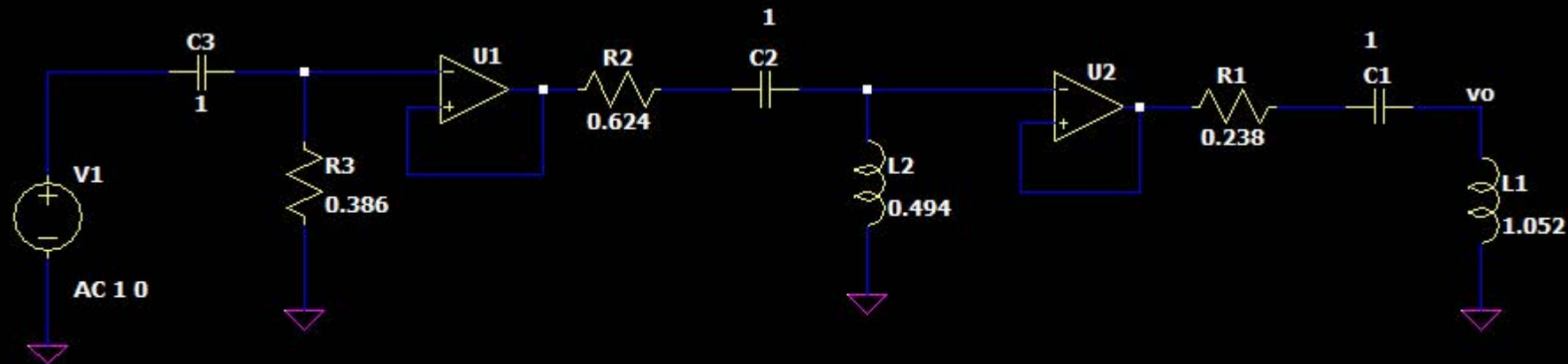



.lib opamp.sub


.ac dec 100 0.001 10K


Circuito normalizado



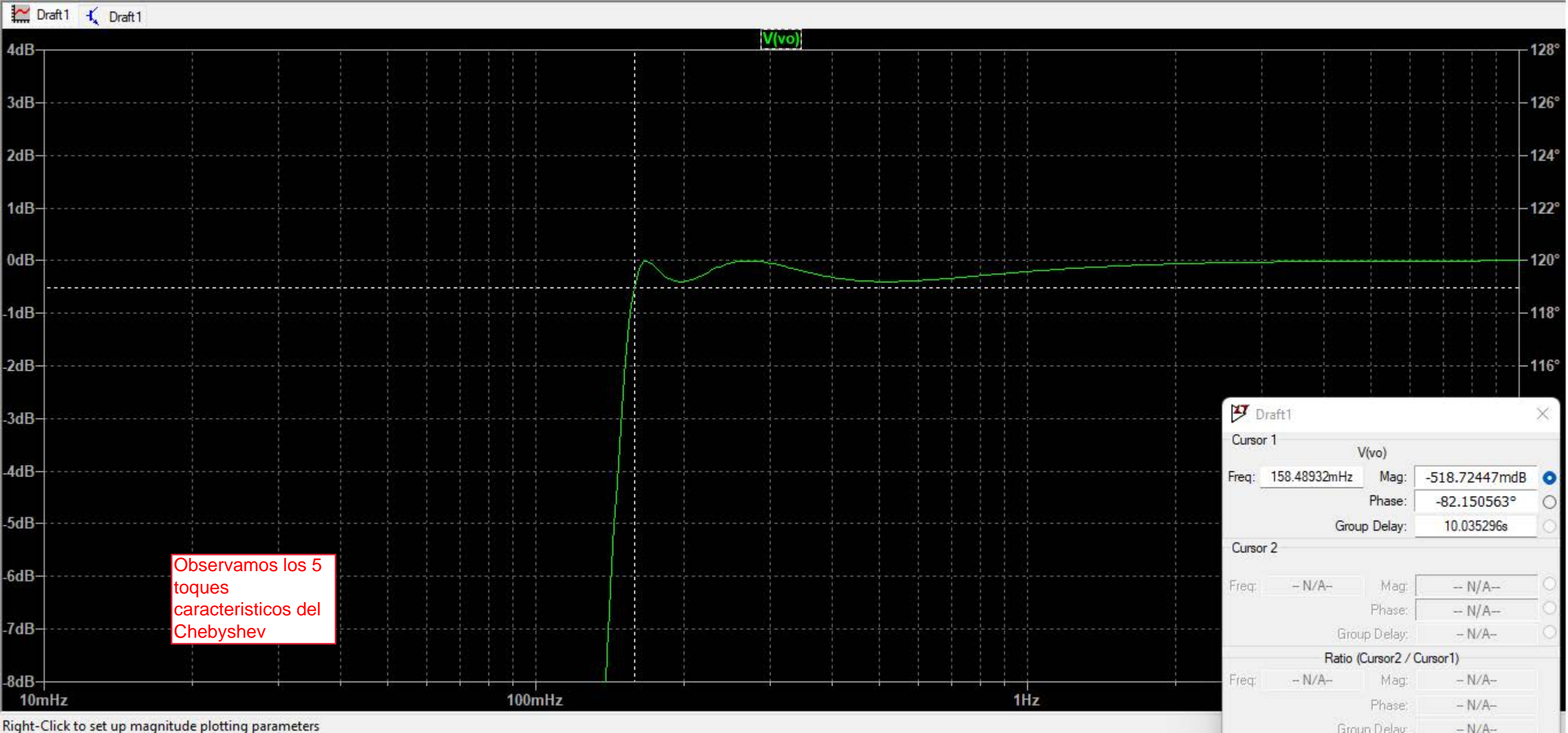

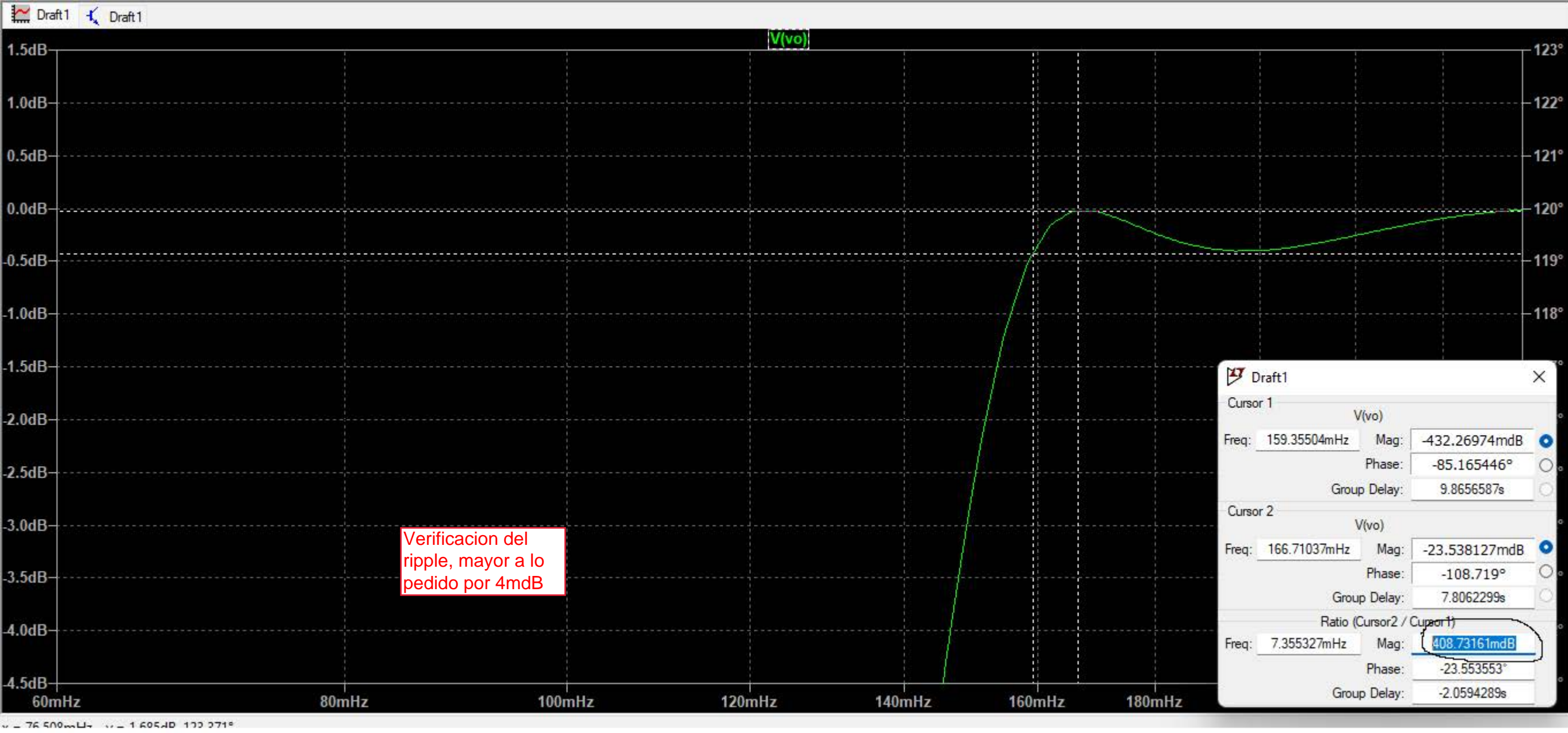

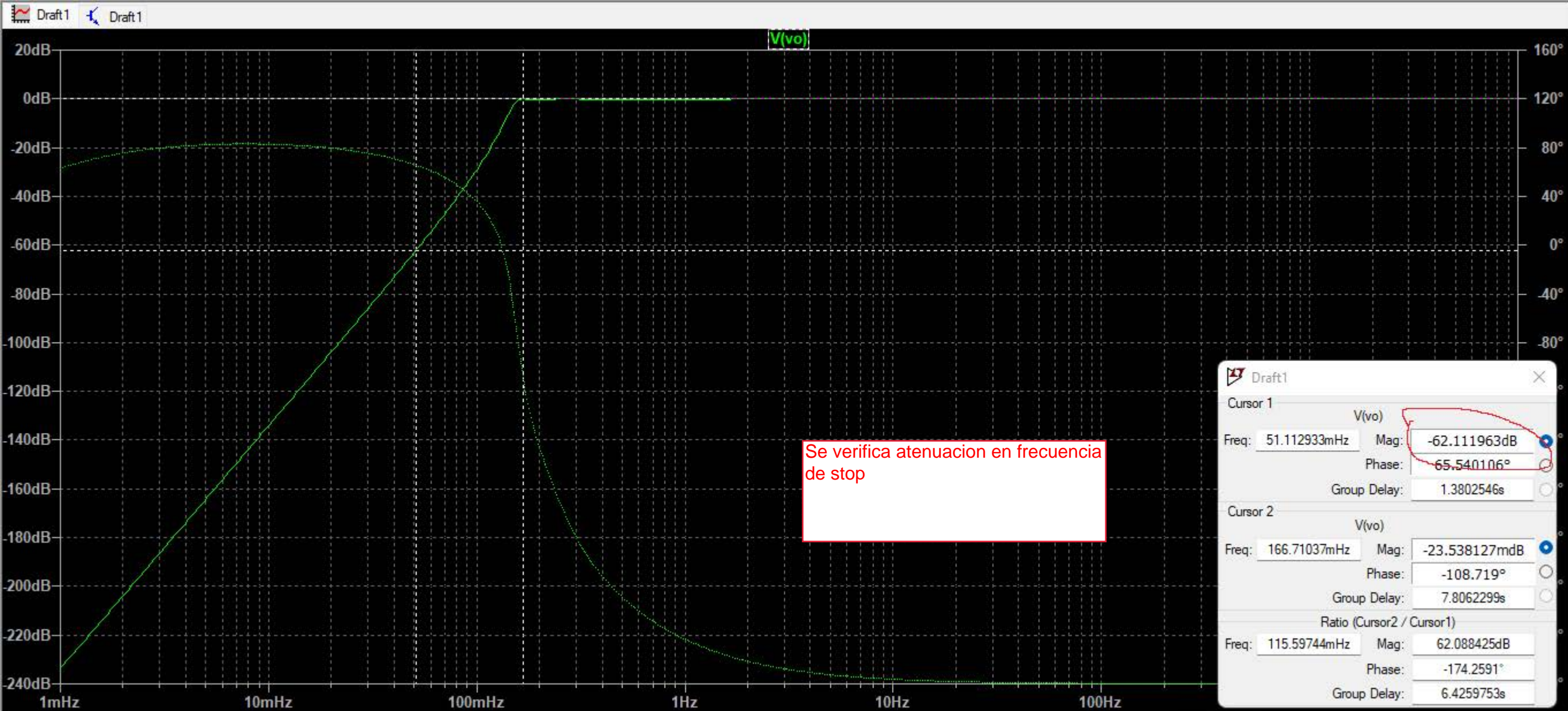

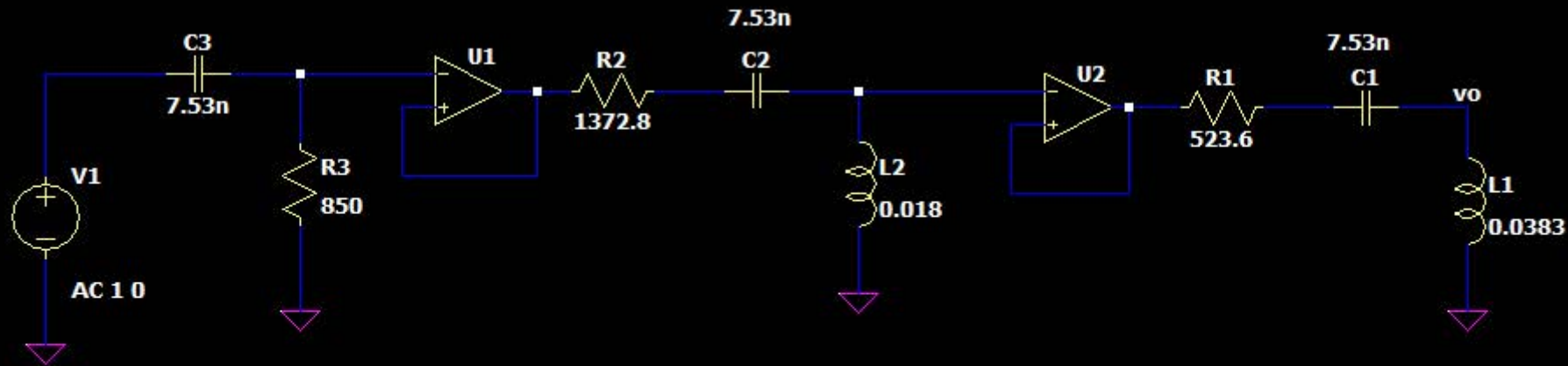

.lib opamp.sub

.ac dec 100 0.001 1Meg

DESNORMALIZACION:


$$C / (2200 * 2\pi * 9600) = C'$$

$$R * 2200 = R'$$

$$L * 2200 / (2\pi * 9600) = L'$$

Circuito desnormalizado



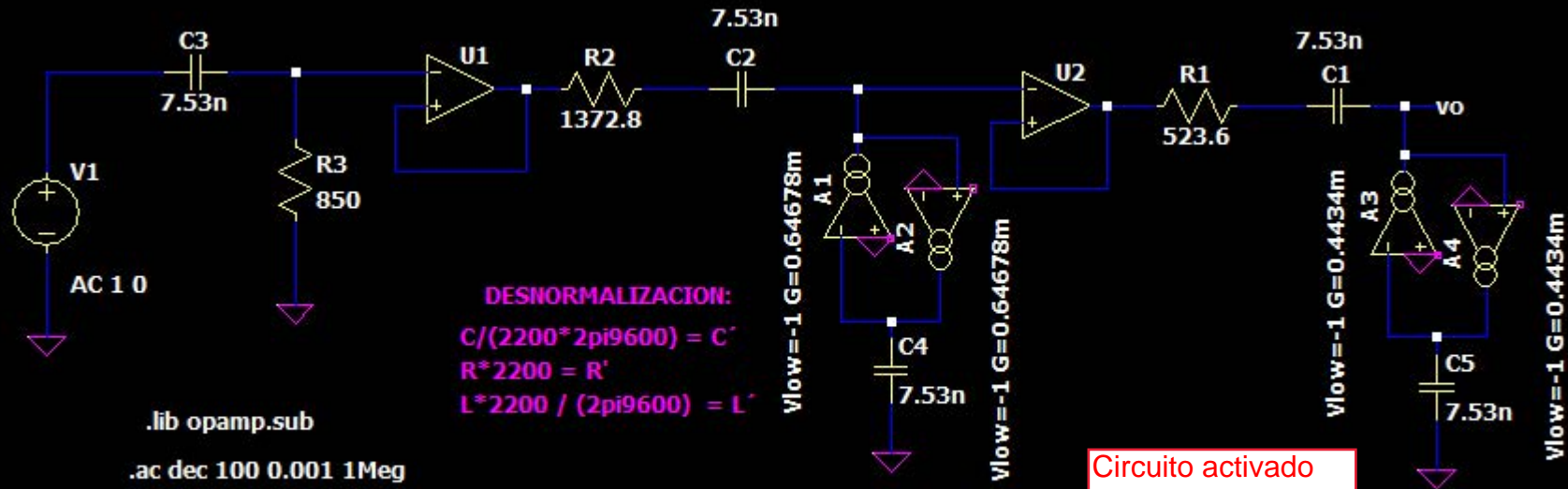

Circuito activado  
con OTAS