
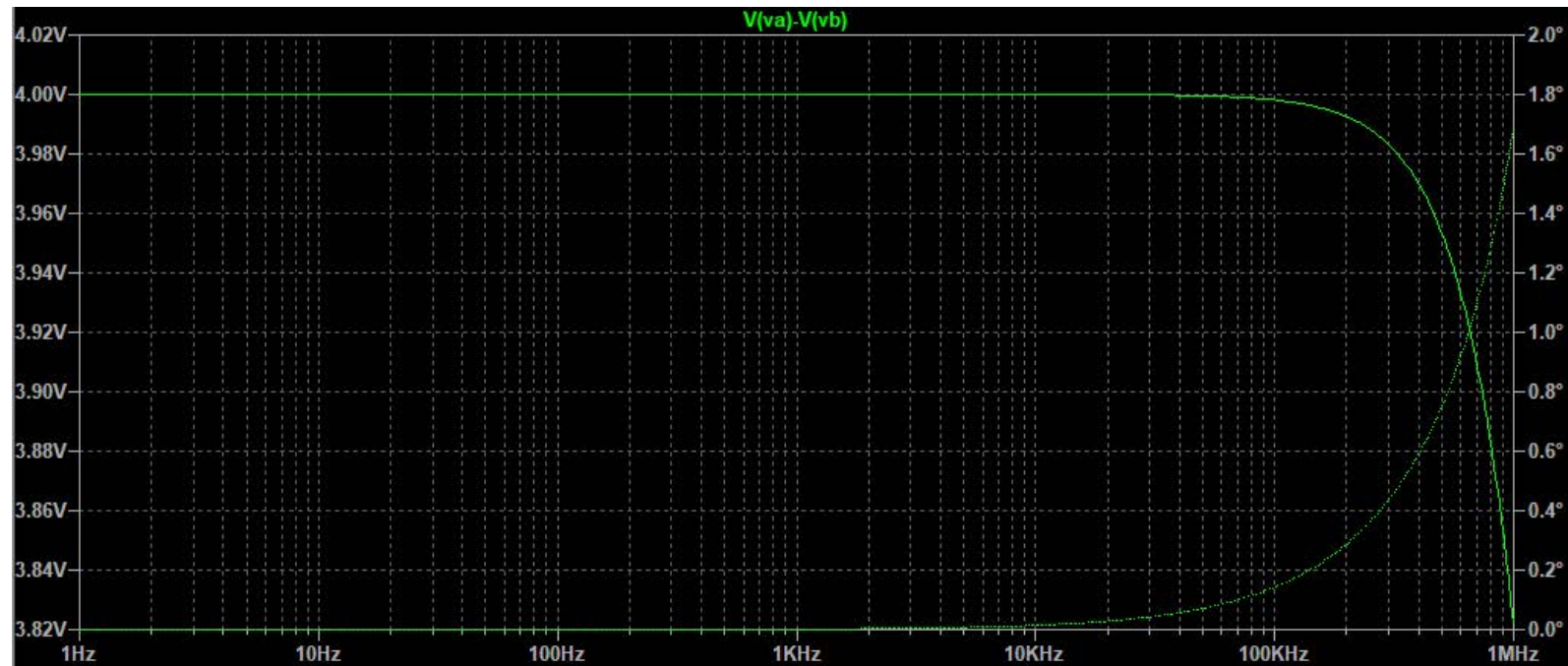


Ejercicio 2



Circuito y tension AB

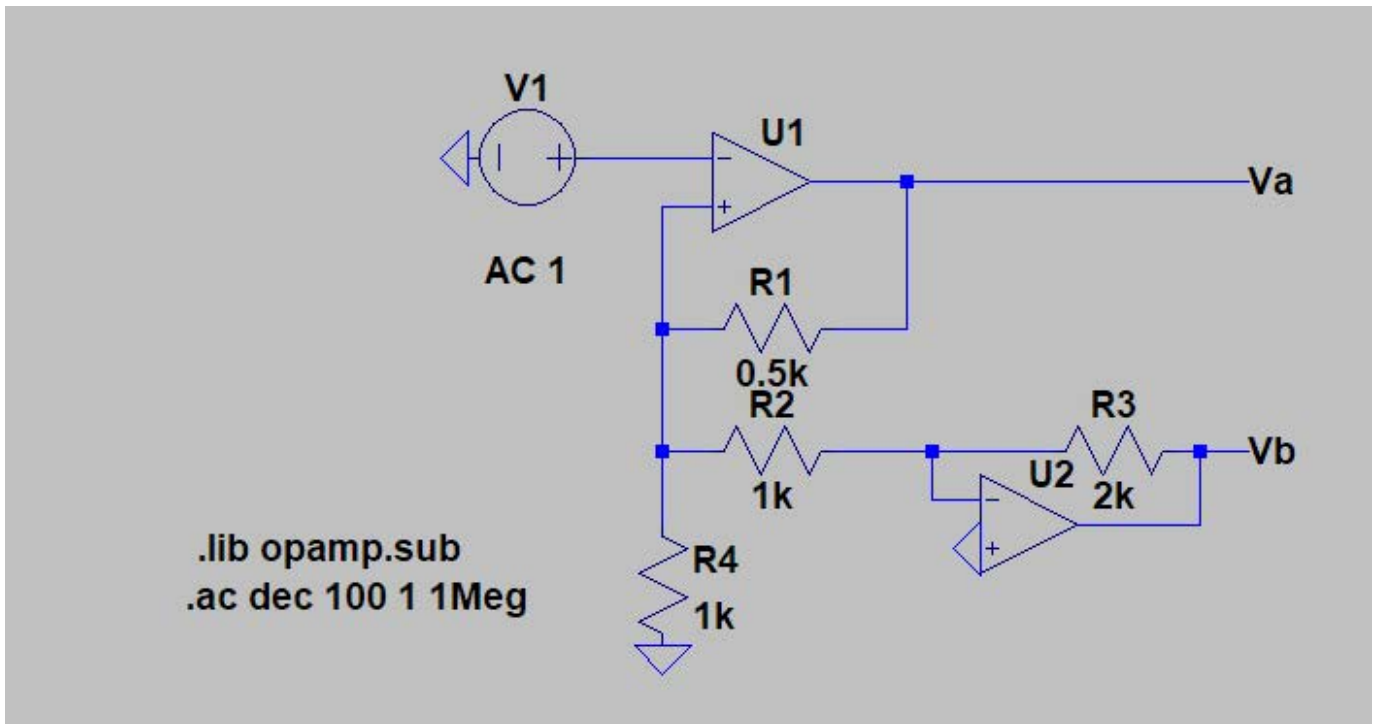

Ejercicio 7

Punto B

Circuito y transferencia

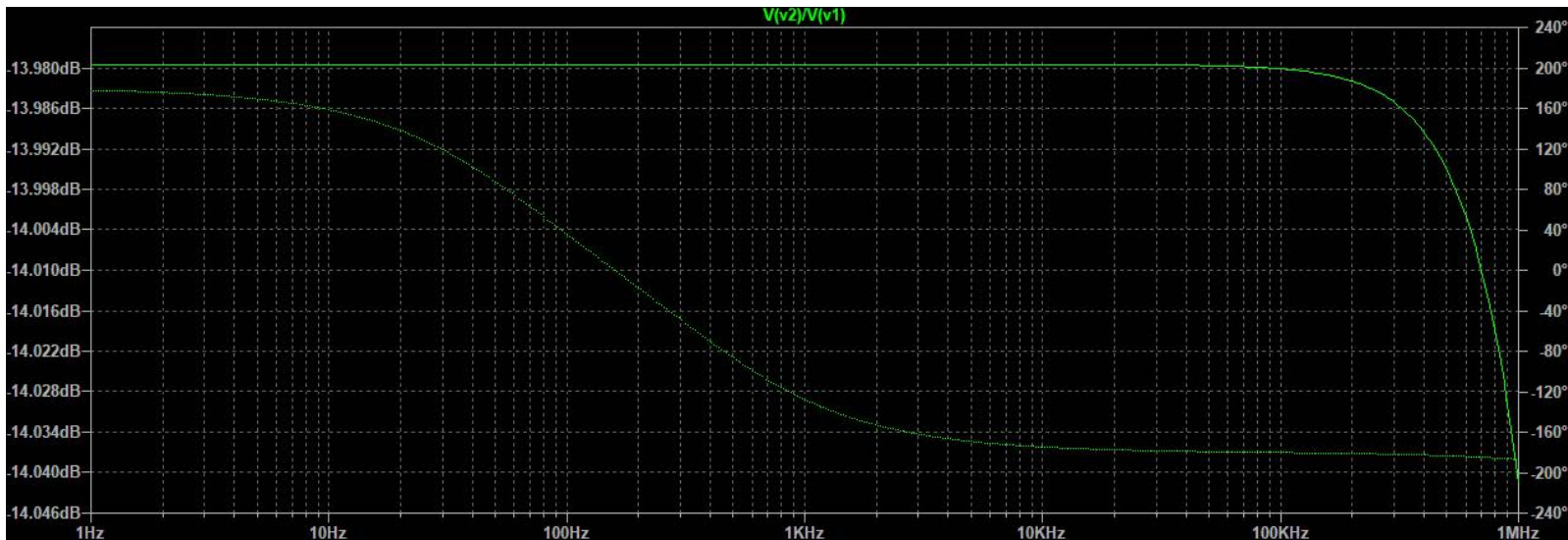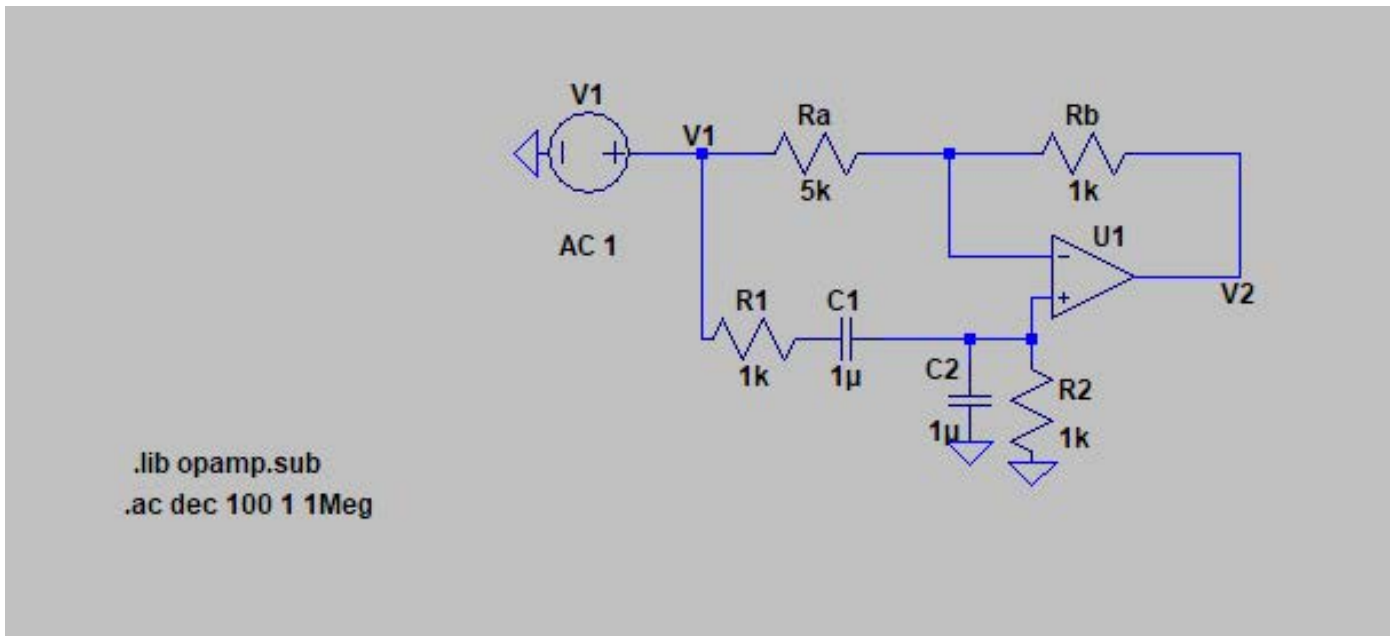

Ejercicio 7

Punto A

Circuito y transferencia

