

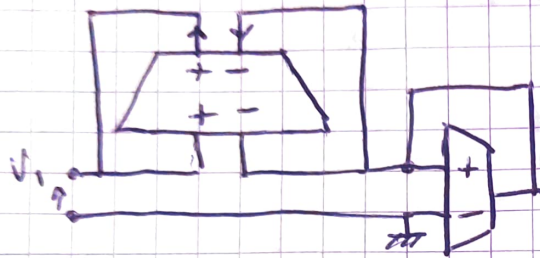
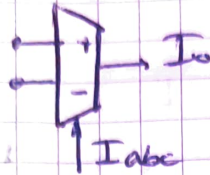


4

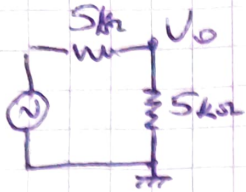

=

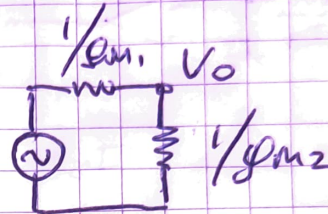

$$g_{m1} = g_{m2} = g_m = \frac{1}{5K}$$

Resistencia flotante con OTA Diferencial

Resistencia a tierra

$$g_m = 0,2 \text{ mS}$$

Por gráfico:

$$I_{ABC} = 11 \mu A$$

$$g_m = 0,2 \text{ mS}$$




Si utilizamos  $g_m = 0,2 \text{ mS}$ :

$$I_{ABC} = V_i \cdot g_m \Rightarrow V_i = 55 \text{ mV}$$

# 9 MFB

a -

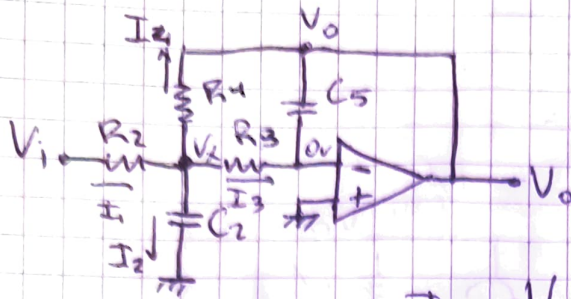

$$I_1 = \frac{V_1 - V_x}{R_1}, \quad I_2 = V_x s C_2$$

$$I_3 = \frac{V_x}{R_3}, \quad I_4 = \frac{V_x - V_0}{R_4}$$

$$I_5 = -V_0 s C_5, \quad I_3 = I_5$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\frac{V_x}{R_3} = -V_0 s C_5$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_0 s C_5 R_3}{R_1} = I_1$$

$$V_x = -V_0 s R_3 C_5 \quad (1)$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_0 s C_5 R_3}{R_1} = -V_0 s^2 C_2 C_5 R_3 - V_0 s C_5 \frac{R_3}{R_4} - \frac{V_0 s C_5 R_3 + V_0}{R_4}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = -V_0 \left[ s^2 C_5 R_3 + s \left( \frac{C_5 R_3}{R_1} + C_5 + \frac{C_5 R_3}{R_4} \right) + \frac{1}{R_4} \right]$$

$$\frac{V_1}{R_1 R_3 C_2 C_5} = -V_0 \left[ s^2 + s \left( \frac{1}{C_2 R_1} + \frac{1}{C_2 R_3} + \frac{1}{C_2 R_4} \right) + \frac{1}{C_2 C_5 R_3 R_4} \right]$$

$$\boxed{\frac{V_0}{V_1} = -\frac{R_4}{R_1} \cdot \frac{\frac{1}{R_3 R_4 C_2 C_5}}{s^2 + s \frac{1}{C_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) + \frac{1}{R_3 R_4 C_2 C_5}}}$$

Con  $R_1 = R_3 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C_2 = 1 \text{ f}$ ,  $C_5 = 0,01 \text{ f}$

b -  $\frac{V_0}{V_1} = -100 \frac{1}{\text{seg}} \cdot \frac{1}{s^2 + s \cdot 3 + 100} = -\frac{\frac{\omega_0^2}{Q}}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$ ,  $\omega_0 = 100 \frac{1}{\text{seg}}$

Si  $\omega_0 = 1000 \frac{1}{\text{seg}}$ ;  $C_2 = 47 \text{ pf}$ ,  $C_5 = 4700 \text{ pf}$ ;

$$\omega_0^2 = 1000000 \frac{1}{\text{seg}^2} = \frac{1}{R_3 R_4 C_2 C_5} \Rightarrow \frac{1}{R_3} = 2,209 \cdot 10^{-10}$$

$$R_1 = R_4 = 1 \text{ k}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_3 = 4,527 \text{ k}\Omega}$$