
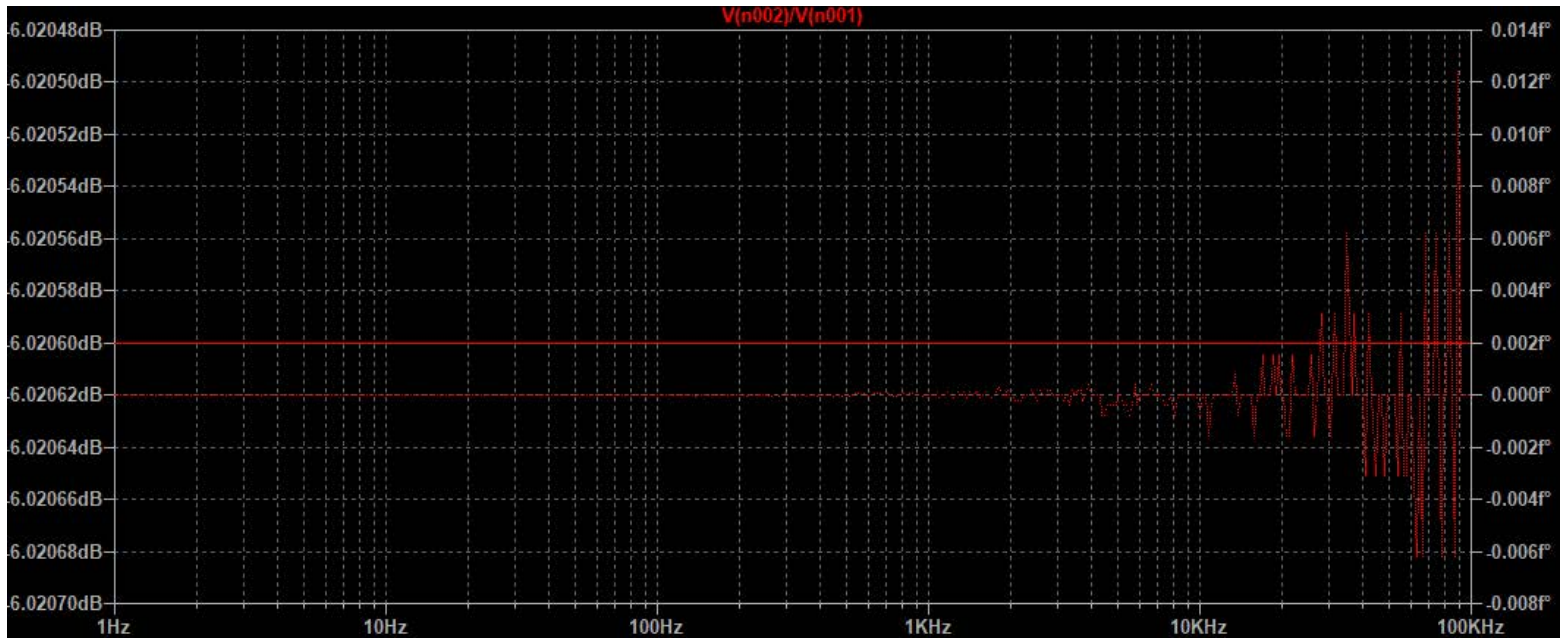


# Ejercicio 4

## Circuito y transferencia

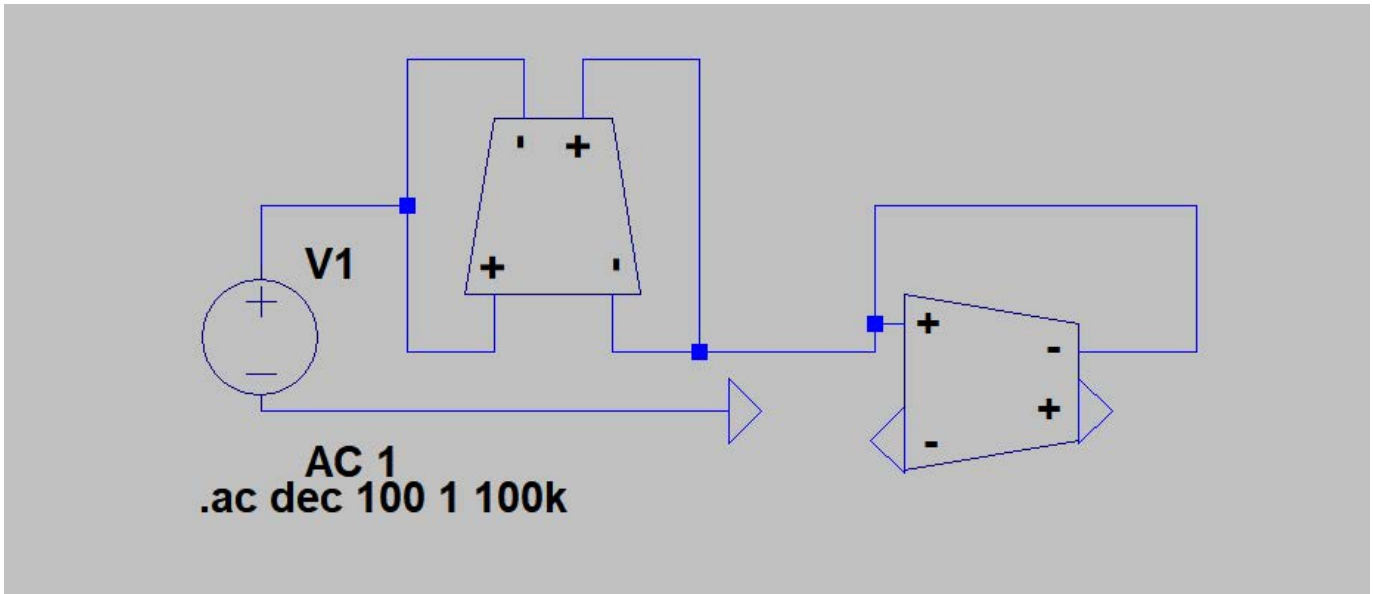

## Ejercicio 9

### Circuito y transferencia

