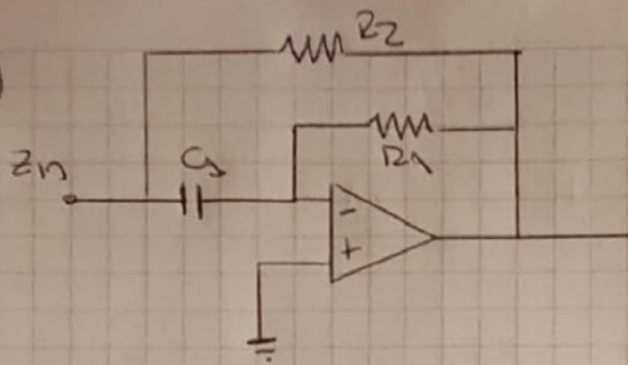


3) a)



$$I_1 = \frac{V_{in} - V_o}{R_2} + V_{in} s C_1 \quad (1)$$

$$V_{in} s C_1 = \frac{-V_o}{R_1} \quad (2)$$

$$I_1 = \frac{V_{in} + V_{in} s C_1 R_1 + V_{in} s C_1}{R_2}$$

$$V_o = -V_{in} s C_1 R_1$$


$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_2} \left( 1 + \frac{s C_1 R_1}{R_2} + s C_1 \right)$$

$$I_1 = V_{in} \left( \frac{1 + s C_1 R_1 + s C_1 R_2}{R_2} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{I_1} = \frac{R_2}{1 + s(C_1 R_1 + C_1 R_2)}$$

A MEDIDA QUE AUMENTO LA FRECUENCIA EL 1 SE DESPRECIA Y TIENE CARACTER CAPACITIVO

b)

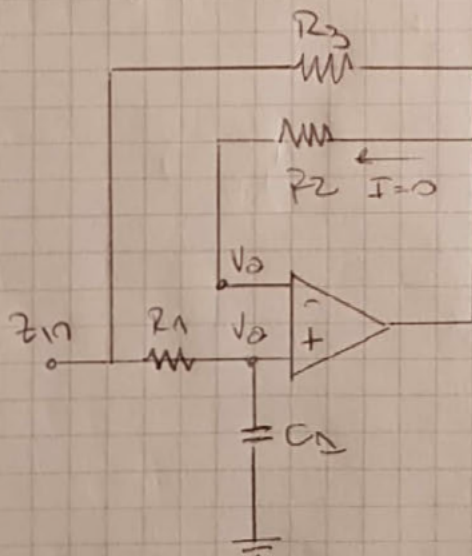

$$\frac{V_{in} - V_o}{R_3} + \frac{V_{in} - V_o}{R_1} = I_1 \quad (1)$$

$$V_o s C_1 = \frac{V_{in} - V_o}{R_1} \quad (2)$$

$$V_o = V_a$$

$$(2): V_o s C_1 + \frac{V_o}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1} \rightarrow V_o \left( \frac{s C_1 R_1 + 1}{R_1} \right) = \frac{V_{in}}{R_1}$$

(1):


$$\frac{V_{in} - \frac{V_{in}}{sC_1 R_1 + 1}}{R_3} + \frac{V_{in}}{sC_1 R_1 + 1} \cdot sC_1 = I_1$$

$$V_{in} \left( \frac{1}{R_3} - \frac{1}{(sC_1 R_1 + 1)R_3} + \frac{sC_1}{sC_1 R_1 + 1} \right) = I_1$$

$$V_{in} \left( \frac{sC_1 R_1 + 1 - 1 + R_3 sC_1}{R_3 (sC_1 R_1 + 1)} \right) = I_1$$

$$Z_{in} = \frac{R_3 (sC_1 R_1 + 1)}{sC_1 R_1 + R_3 sC_1} = \frac{R_3 (sC_1 R_1 + 1)}{sC_1 (R_3 + R_1)}$$

RESISTIVO-CAPACITIVO

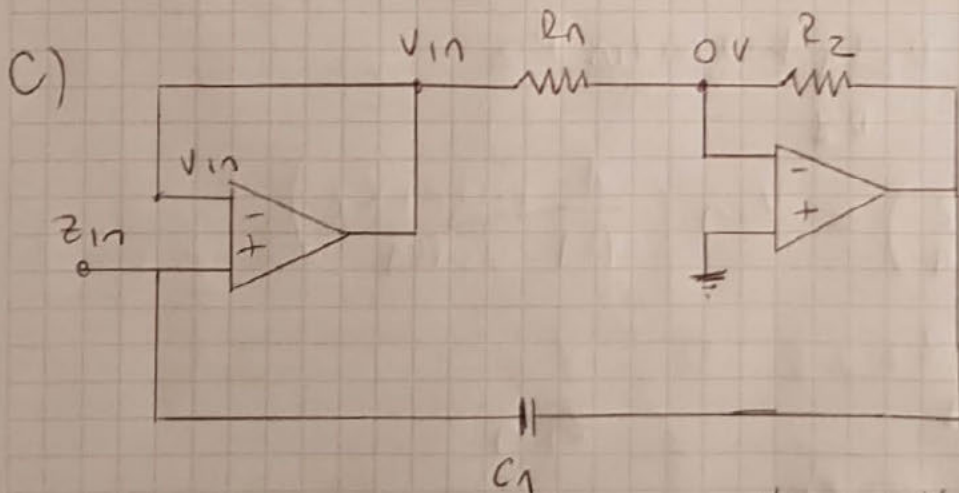

$$\frac{V_{in} - V_o}{sC_1} = I_1$$

$$\frac{-V_o}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$\left( V_{in} + V_{in} \frac{R_2}{R_1} \right) sC_1 = I_1$$

$$+V_o = -\frac{V_{in} R_2}{R_1}$$


CAPACITOR

$$V_{in} \left( sC_1 + sC_1 \frac{R_2}{R_1} \right) = I_1$$

$$Z_{in} = \frac{R_1}{R_1 sC_1 + R_2 sC_1}$$



d)

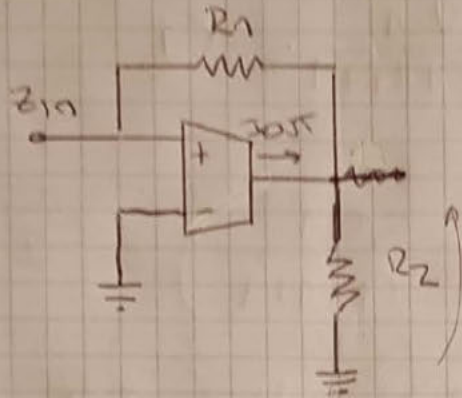

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_o}{R_1}$$

$$I_{out} = g_m V_{in}$$

$$\frac{V_o}{R_2} = I_1 + I_{out}$$

$$I_1 = \frac{V_{in} - R_2 I_1 + g_m V_{in} R_2}{R_1}$$

$$I_1 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_{in} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{g_m R_2}{R_1} \right)$$

$$\frac{\frac{R_1 + R_2}{R_1}}{1 + g_m R_2} = Z_{in}$$


$$\frac{R_1 + R_2}{1 + g_m R_2}$$

• COMPORTAMIENTO RESISTIVO

## 8) POR SUPERPOSICION

$$V_1 = \underbrace{T_{1a}}_{V_2=V_3=0} V_i + \underbrace{T_{1b}}_{V_i=V_3=0} V_2 + \underbrace{T_{1c}}_{V_i=V_2=0} V_3$$

T<sub>1a</sub>

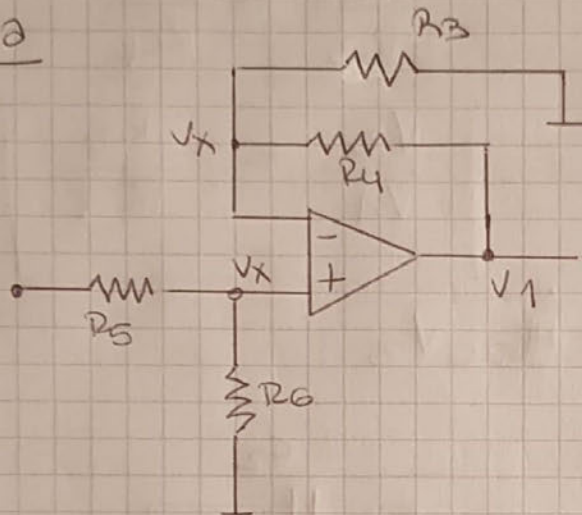

$$V_x = V_i \frac{R_6}{R_5 + R_6}$$


$$V_x = V_1 \frac{R_3}{R_4 + R_3}$$

$$\frac{V_i R_6}{R_5 + R_6} = \frac{V_1 R_3}{R_4 + R_3}$$

$$V_i R_6 (R_4 + R_3) = R_3 (R_5 + R_6) V_1$$

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

T<sub>1b</sub>

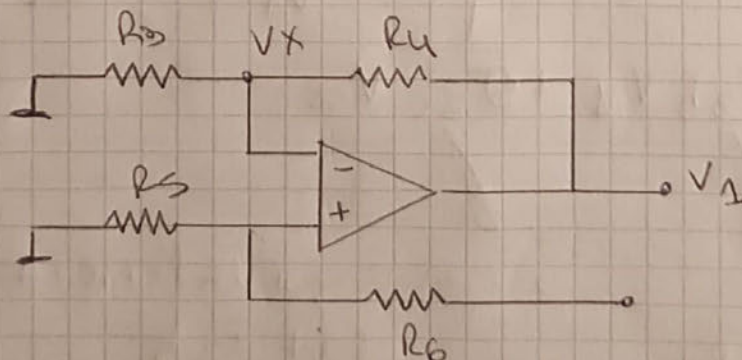

$$V_x = V_2 \frac{R_5}{R_6 + R_5}$$


$$V_x = \frac{R_3}{R_4 + R_3} V_1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_3}{R_4 + R_3} \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right)$$

NOTA



T<sub>1c</sub>

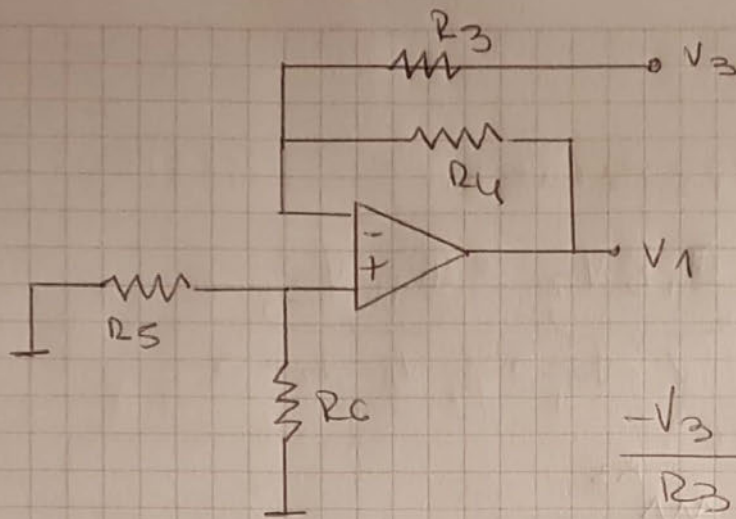

$$\frac{-V_3}{R_3} = \frac{V_1}{R_4}$$


$$\left[ \frac{V_3}{V_1} = -\frac{R_3}{R_4} \right]$$

$$V_2 = T_{2a} V_1 + \frac{1}{sT_{2b}} V_1 + T_{2c} V_3$$

$$T_{2a} \rightarrow \phi$$

$$T_{2b}$$

$$T_{2c} \rightarrow \phi$$

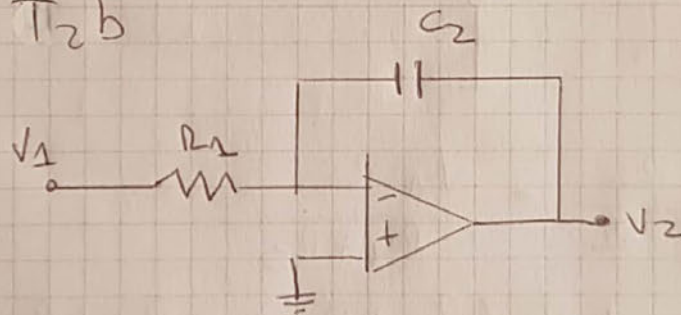

$$\frac{-V_1}{R_1} = V_2 s C_2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{1}{s C_2 R_1}$$

$$V_3 = T_{3a} V_1 + T_{3b} V_1 + \frac{1}{s T_{3c}} V_2$$

$\swarrow$     $\swarrow$   
 $\phi$     $\phi$

$$T_{3c} = -\frac{1}{s C_2 R_2} \rightarrow \text{Por equivalencia con } T_{2b}$$

$$V_1 = T_{1a} V_i + T_{1b} V_2 + T_{1c} V_3$$

$$V_2 = \frac{1}{s T_{2b}} V_1$$

$$V_3 = \frac{1}{s T_{3c}} V_2$$

$$V_1 = T_{1a} V_i + T_{1b} \frac{T_{2b}}{s} V_1 + T_{1c} \frac{T_{3c} T_{2b}}{s^2} V_1$$

$$V_1 \left( 1 + T_{1b} \frac{T_{2b}}{s} + T_{1c} \frac{T_{3c} T_{2b}}{s^2} \right) = T_{1a} V_i$$

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{T_{1a}}{1 + T_{1b} \frac{T_{2b}}{s} + T_{1c} \frac{T_{3c} T_{2b}}{s^2}}$$

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{T_{1a} \cdot T_{3c} T_{2b} s^2}{T_{3c} T_{2b} s^2 + T_{1b} T_{3c} s + T_{1c}}$$

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{s^2 T_{1a}}{s^2 + \frac{s T_{1b}}{T_{2b}} + \frac{T_{1c}}{T_{3c} T_{2b}}}$$

PASA-ALTOS  
2<sup>DO</sup> ORDEN

$$\frac{V_2}{V_i} = \frac{-\left(T_{1a}/T_{2b}\right) s}{s^2 + \frac{T_{1b}}{T_{2b}} s + \frac{T_{1c}}{T_{2b} T_{3c}}}$$

PAJABANDA  
2<sup>DO</sup> ORDEN

$$\frac{V_3}{V_i} = \frac{\frac{T_{1a}}{T_{1c} T_{2b} T_{3c}}}{s^2 + s \frac{T_{1b}}{T_{2b}} + \frac{T_{1c}}{T_{2b} T_{3c}}}$$

PAJABAJOS  
2<sup>DO</sup> ORDEN