

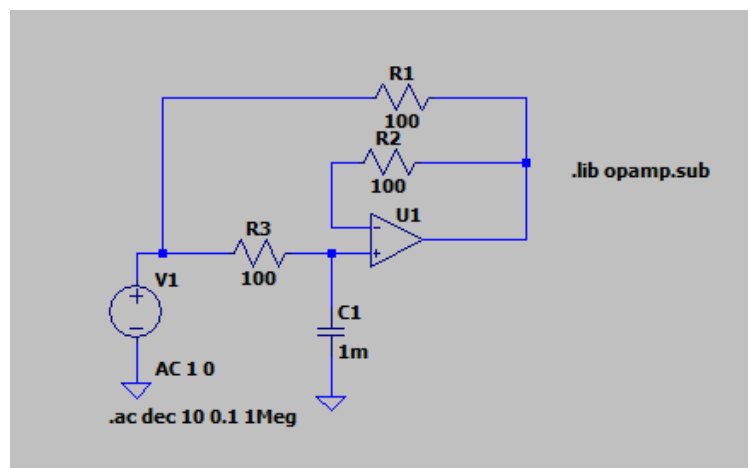
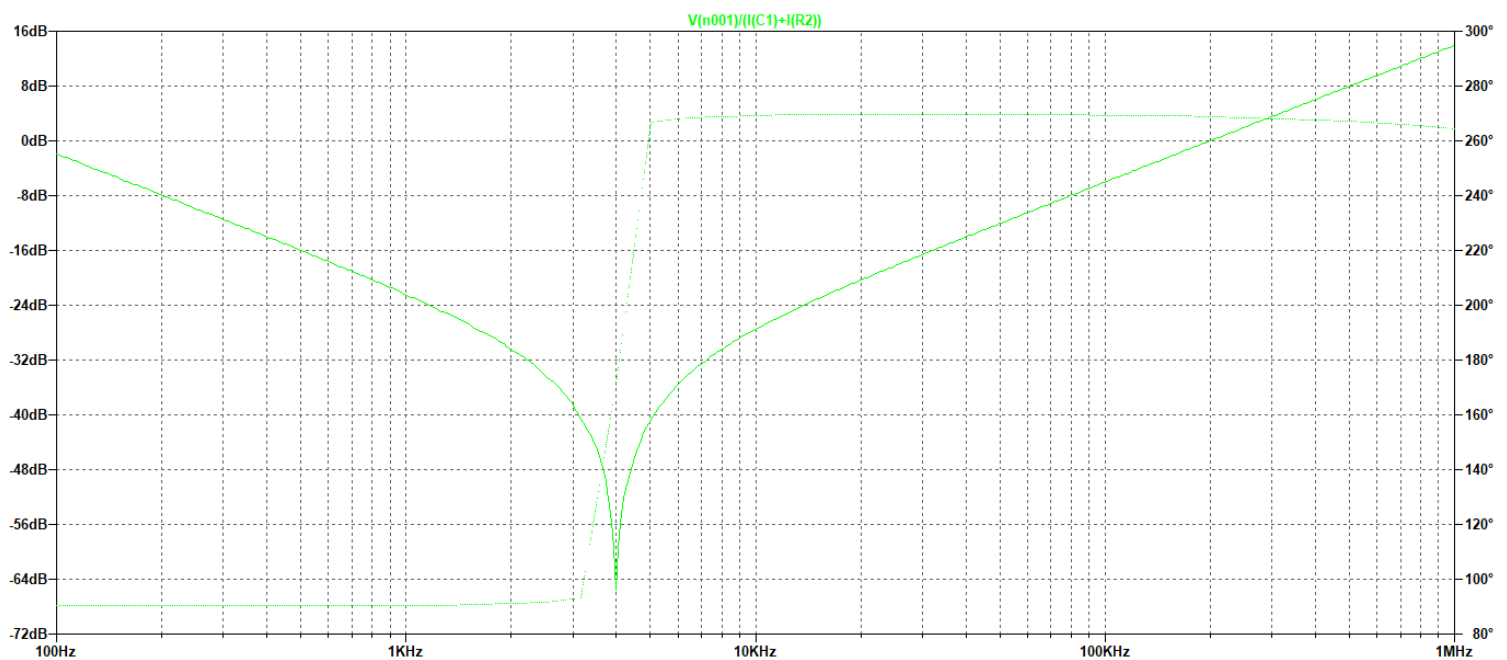
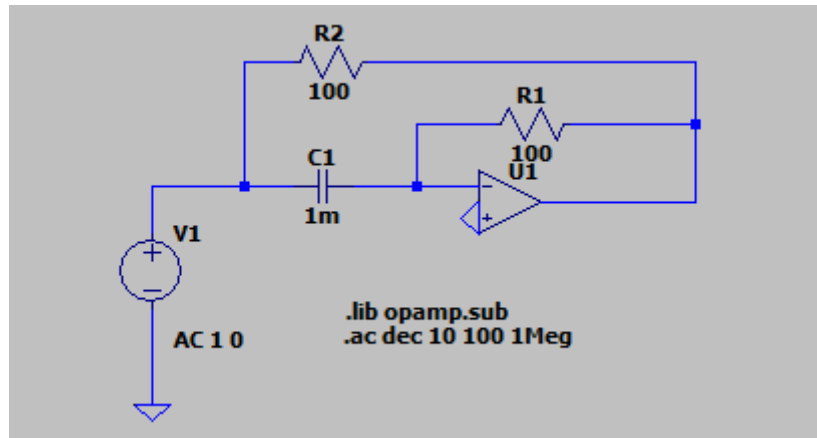
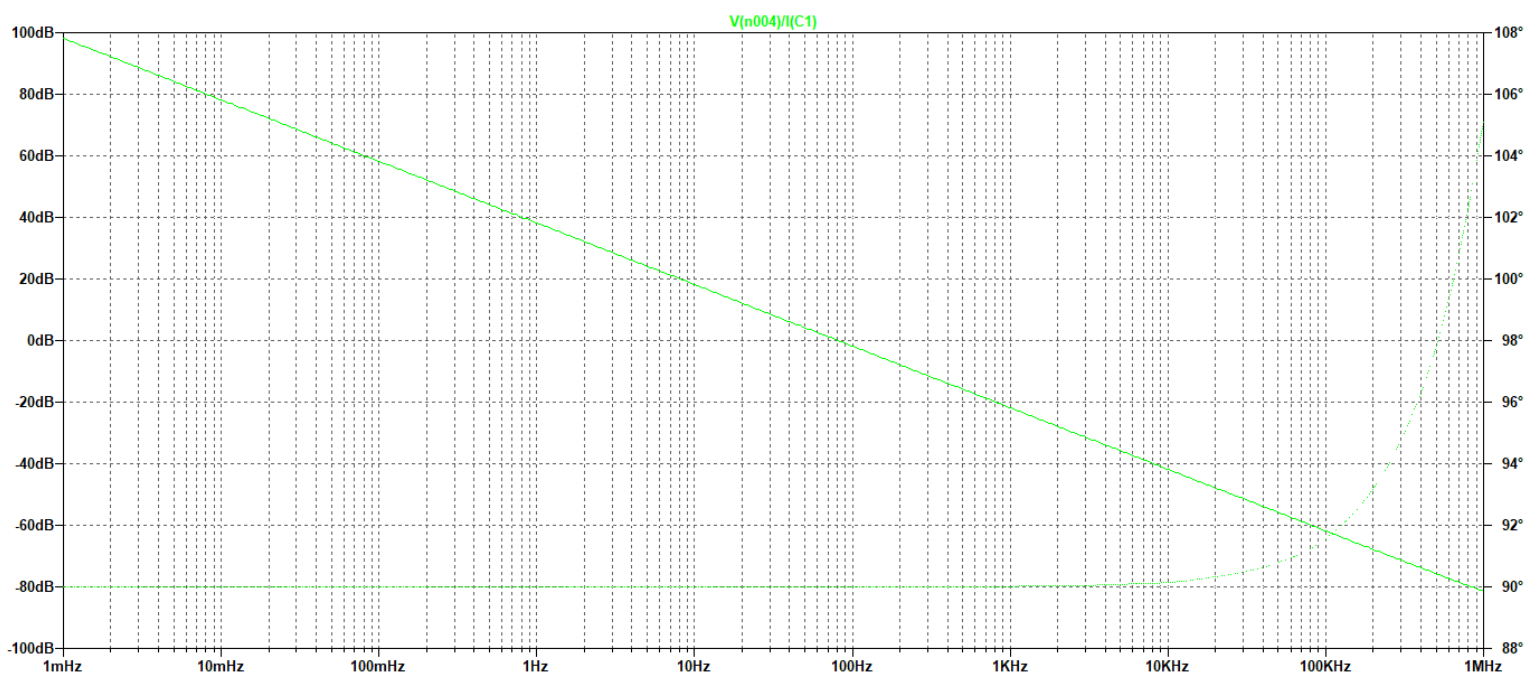




Simulaciones

Ejercicios 3 y 8


EJERCICIO 3

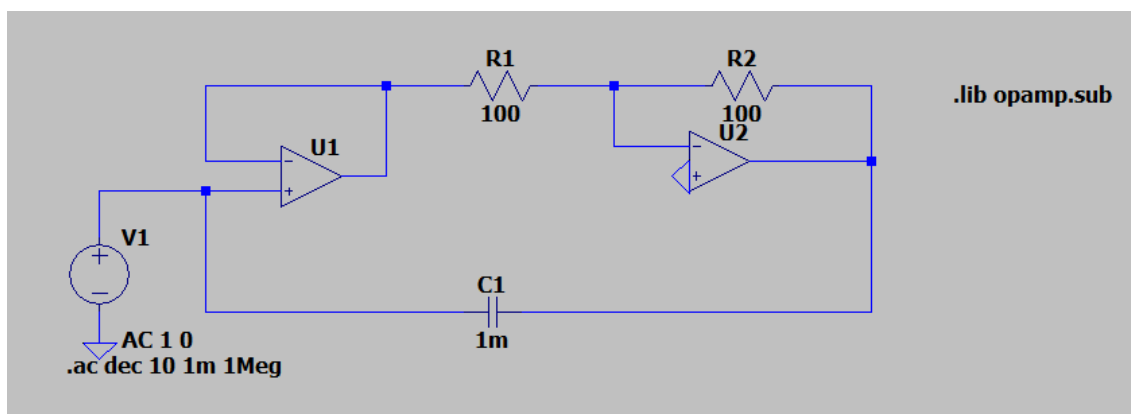

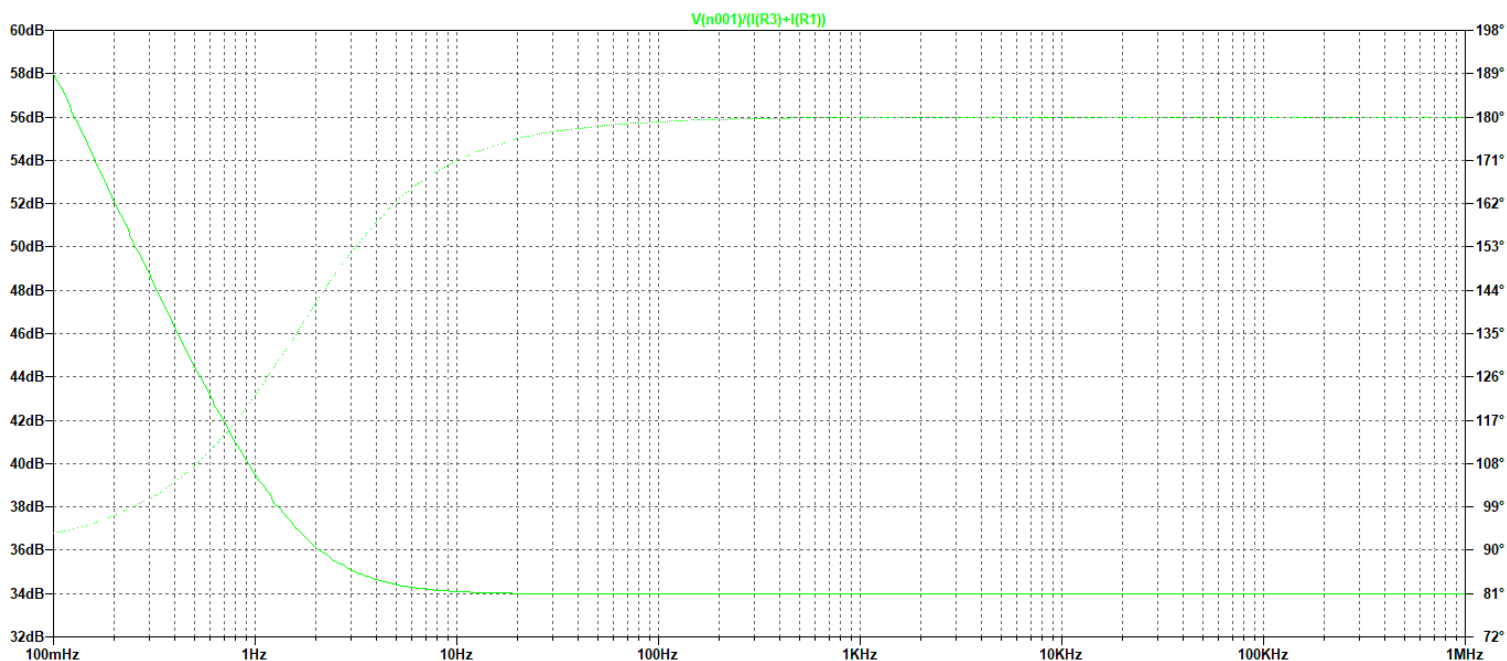


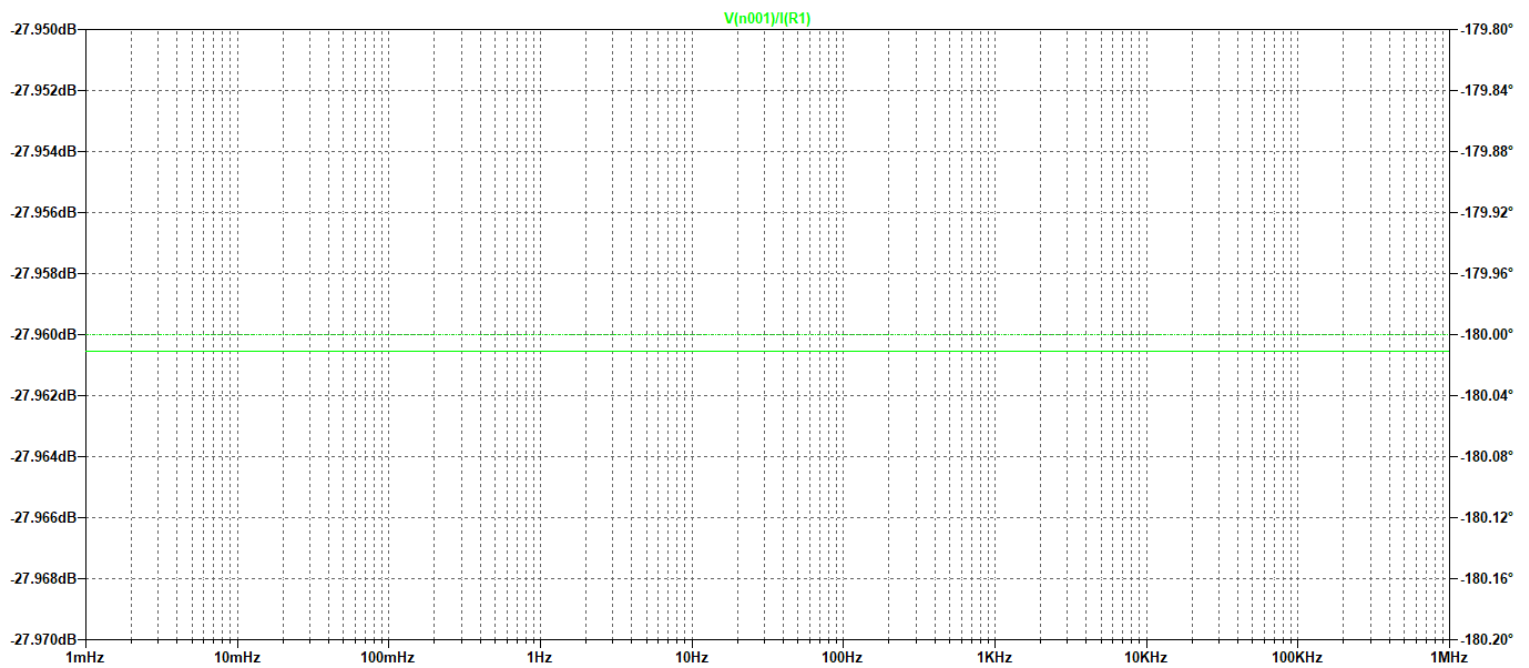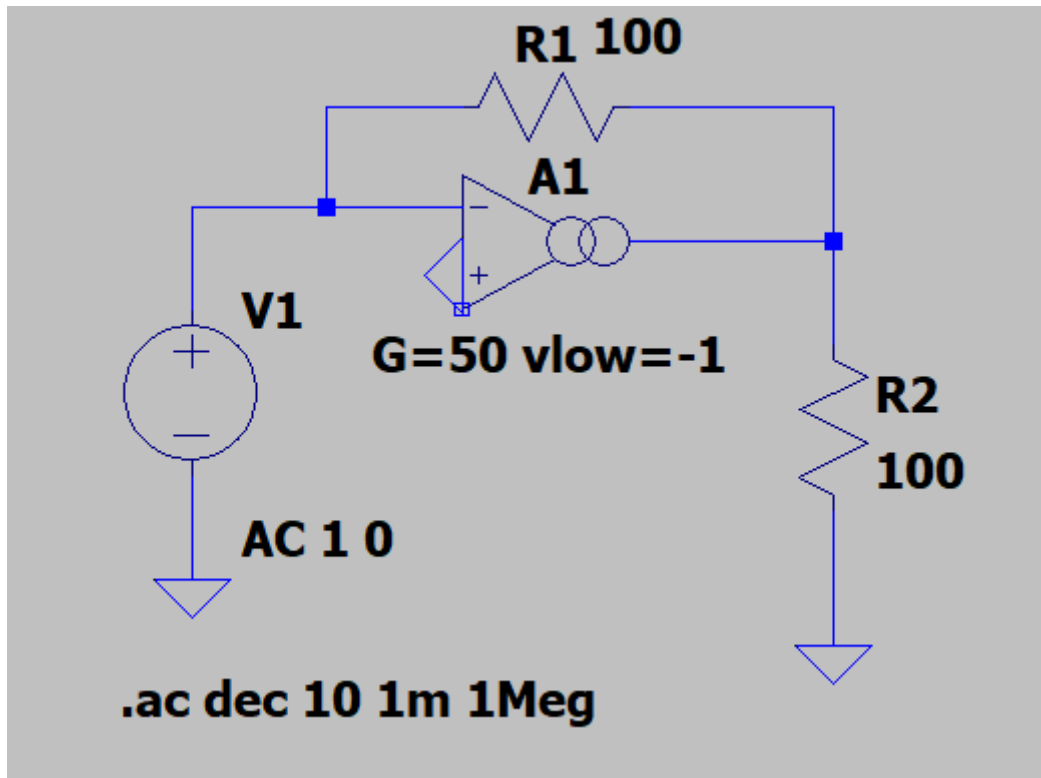


EJERCICIO 8

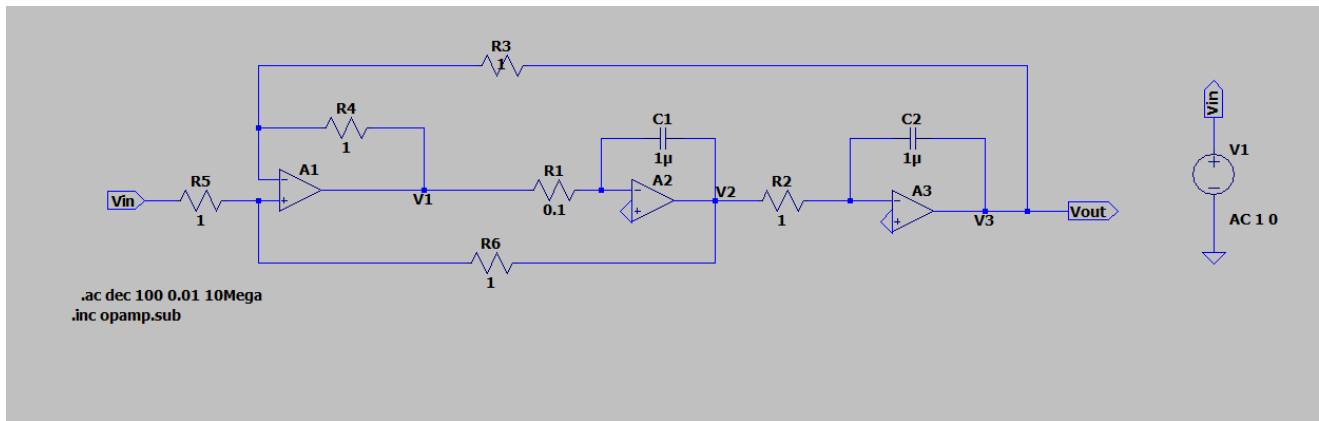

V1/Vin - PASAALTOS

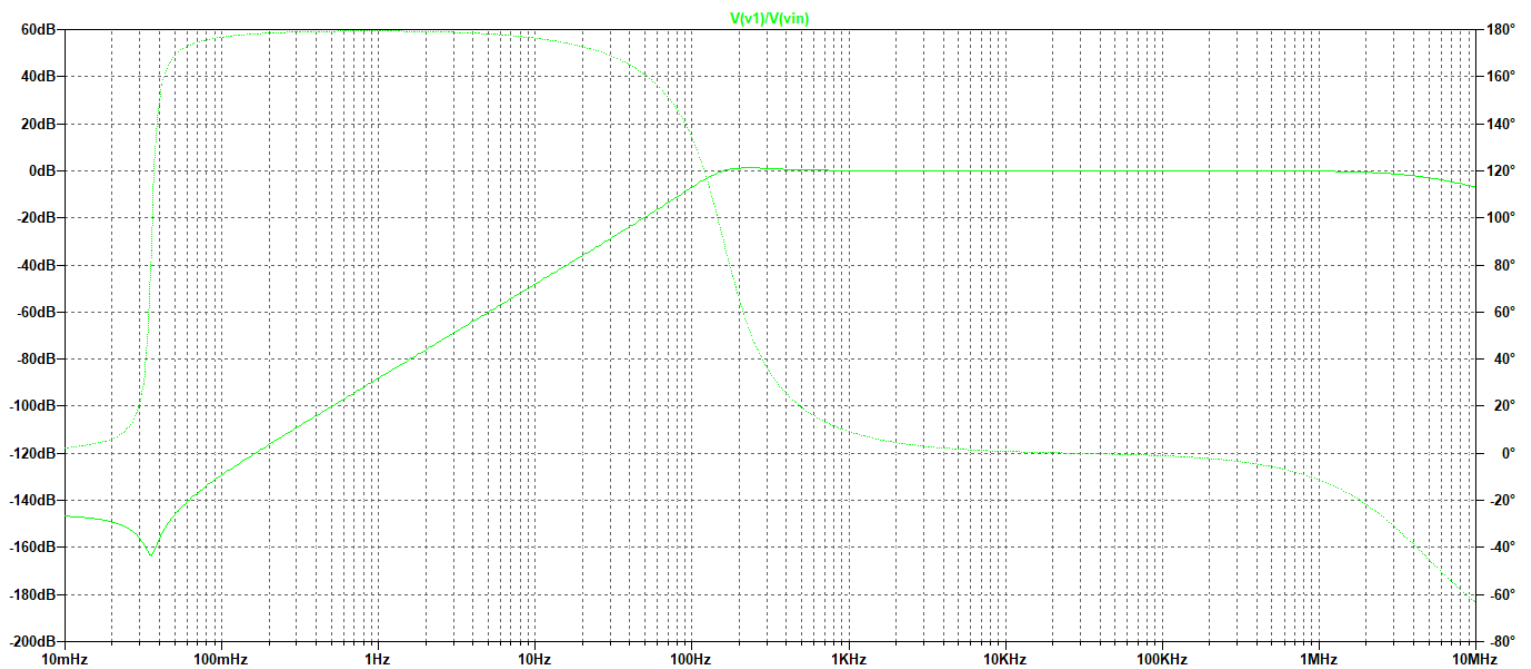

V2/Vin – PASA BANDA

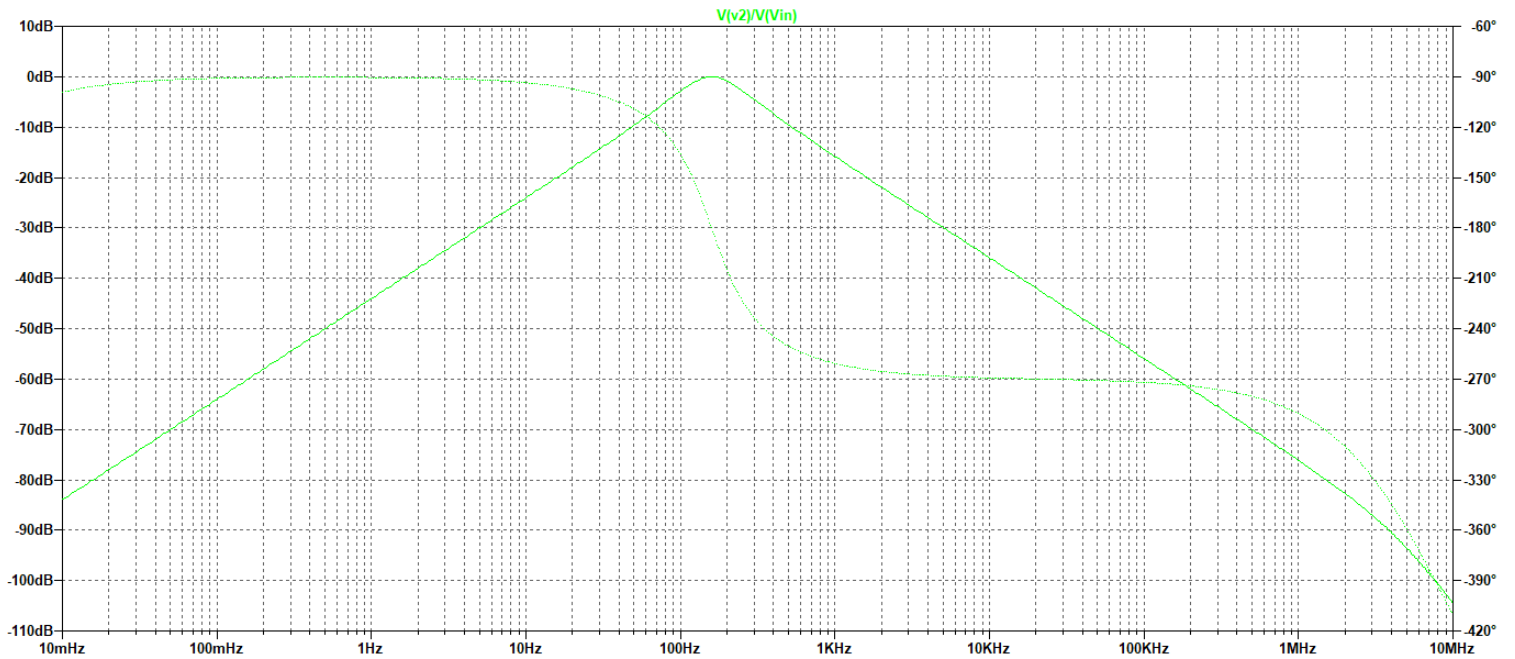

El ancho de banda en el pasabanda depende de los componentes del circuito, y quedo reducido debido a los elegidos por la simulación, variando R1 y C1 principalmente vario el ancho del filtro.

V3/Vin – PASABAJOS

