
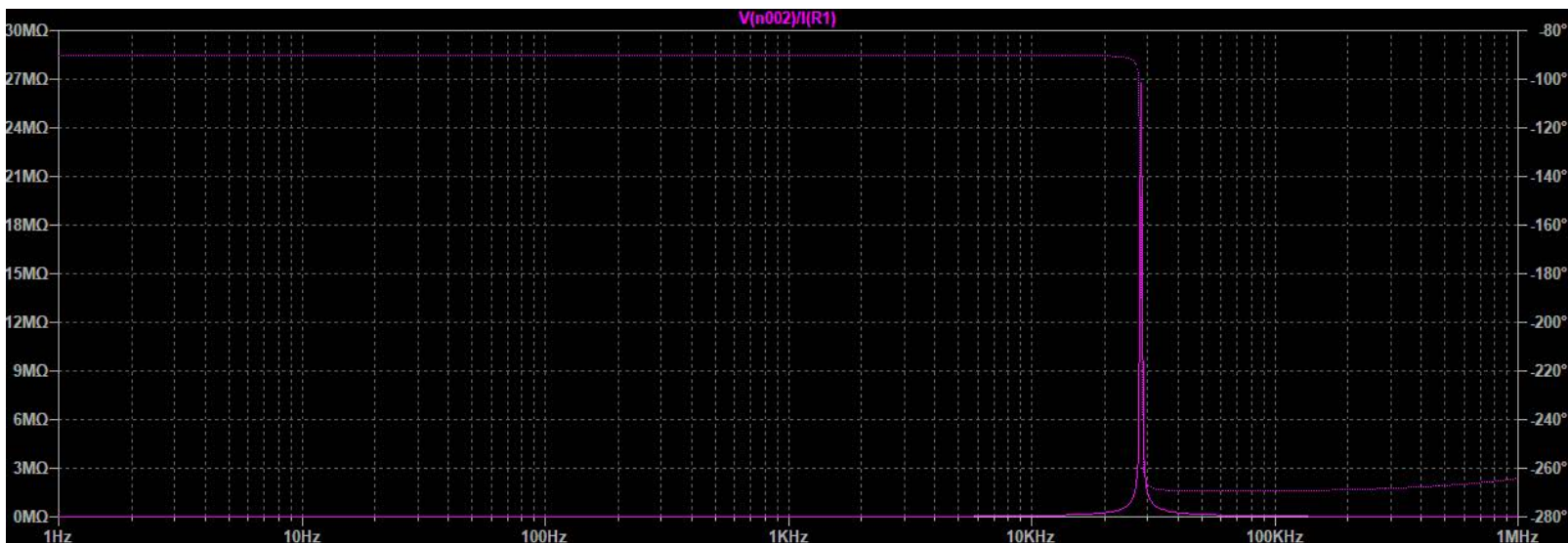


# Ejercicio 5

## Punto A



### Circuito y Zin

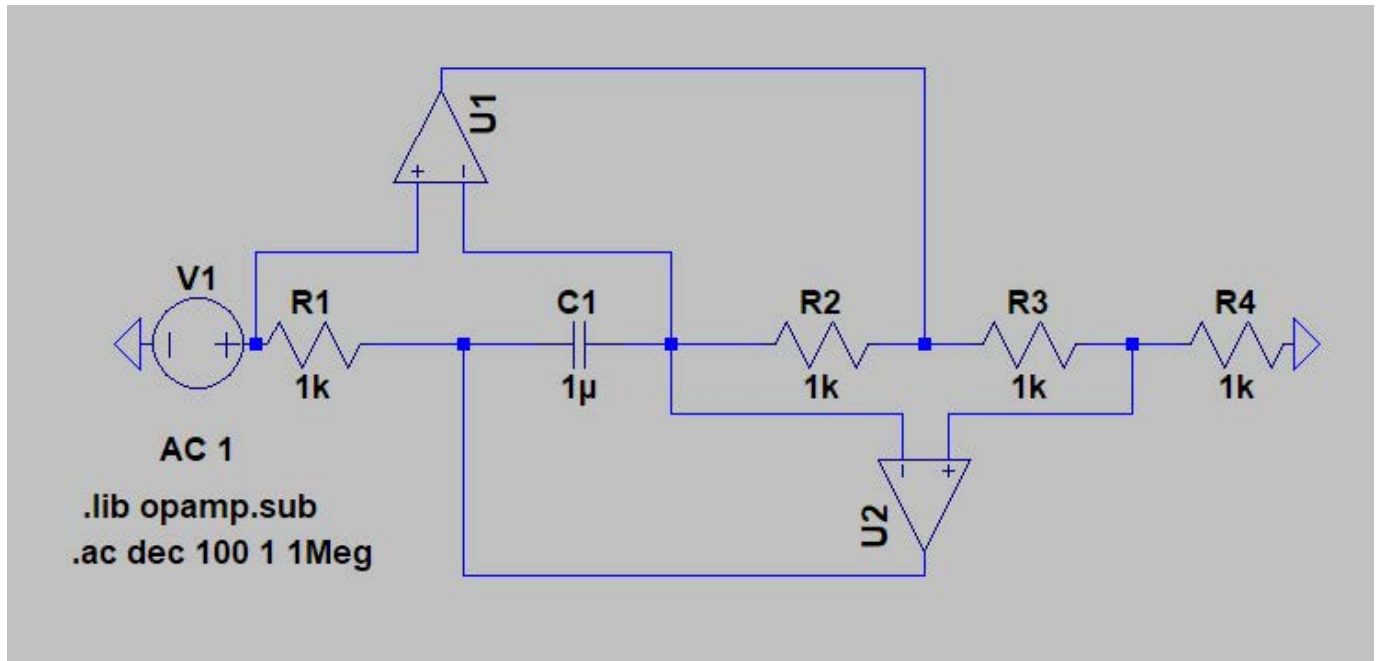

# Ejercicio 5

## Punto B



### Circuito y Zin

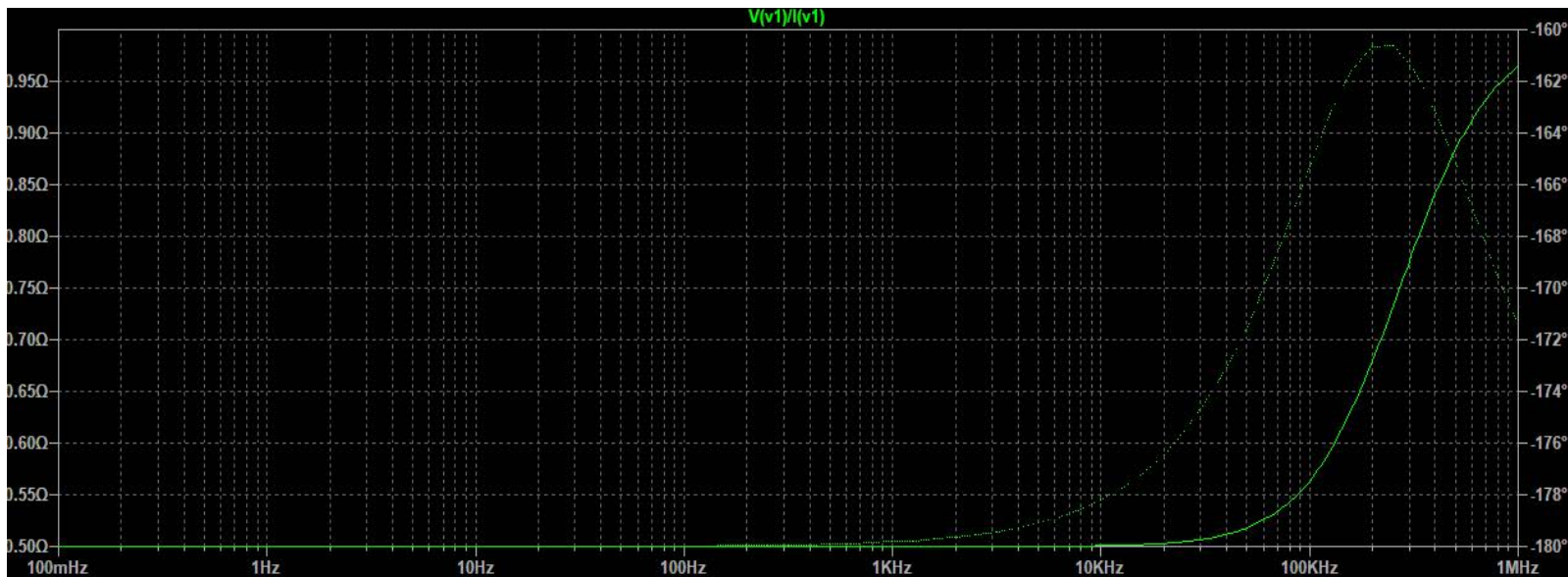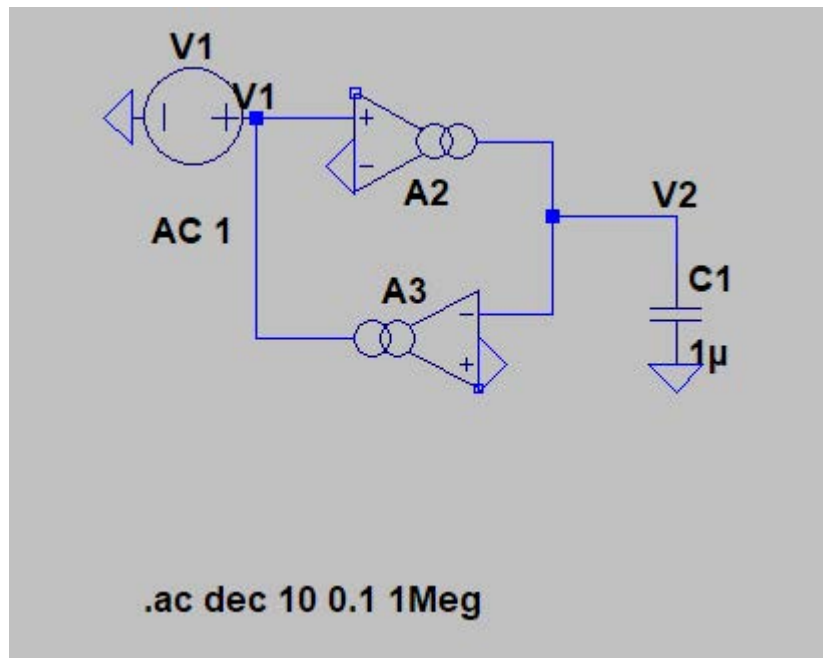

# Ejercicio 5

## Punto C

### Circuito y Zin

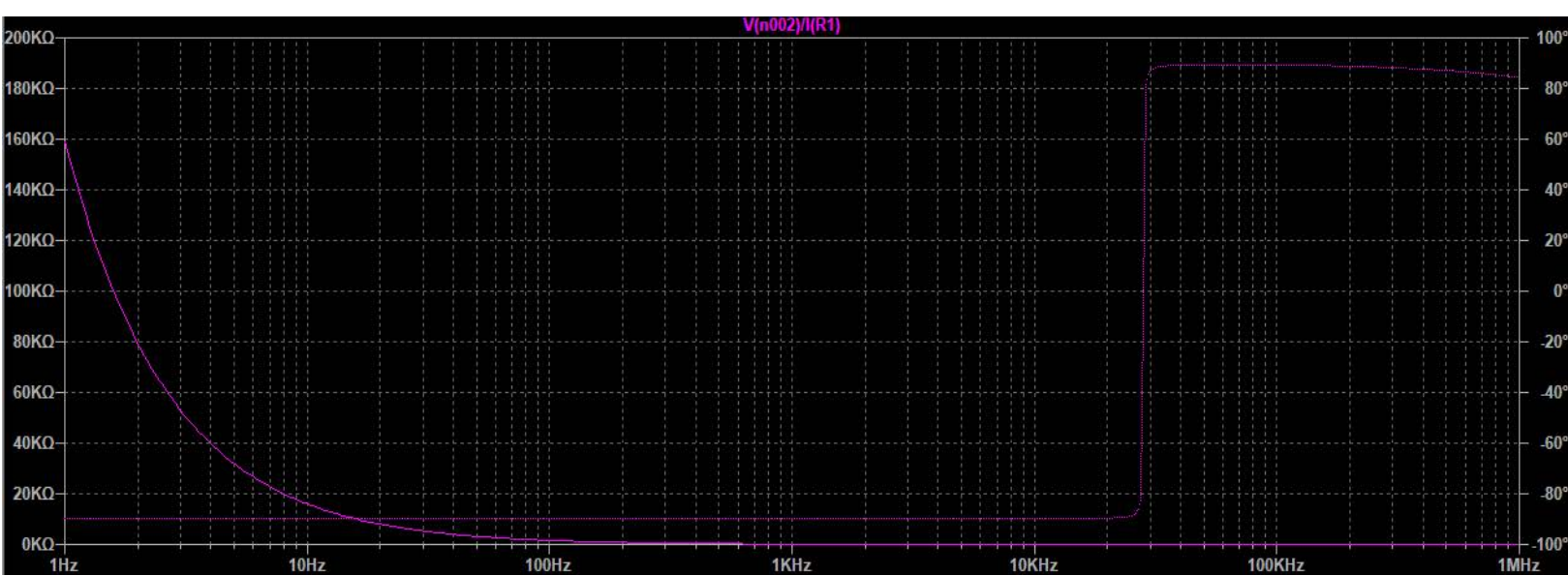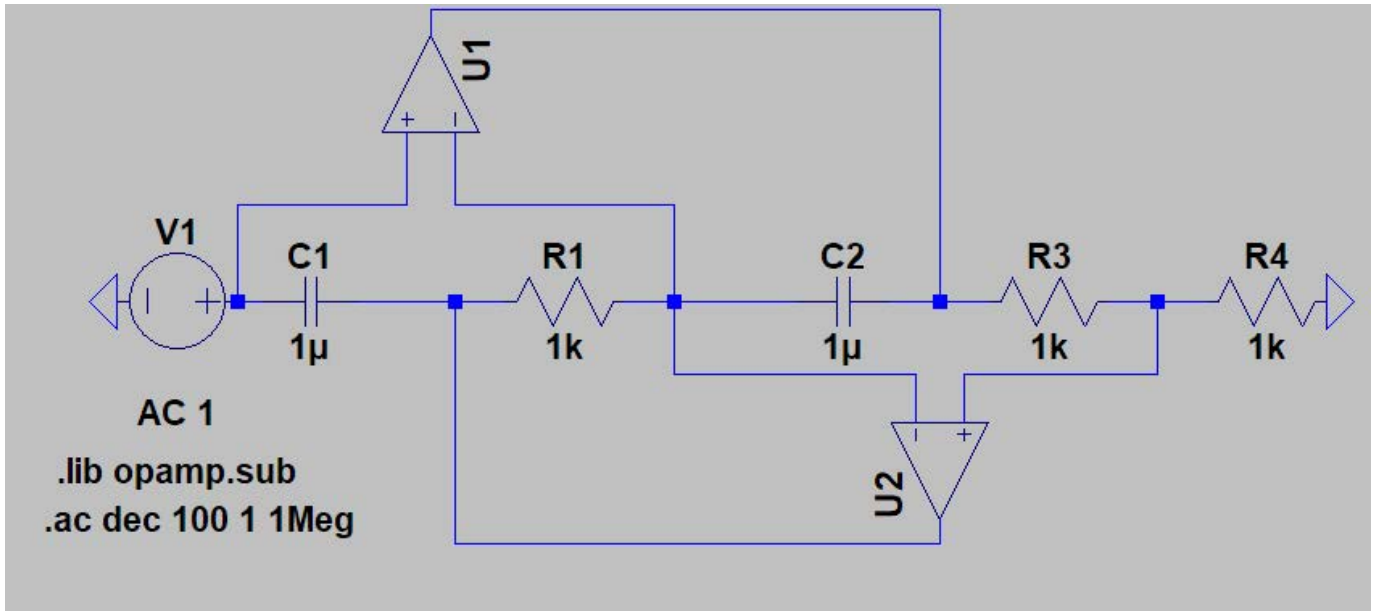

# Ejercicio 10

## Circuito y transferencia

