
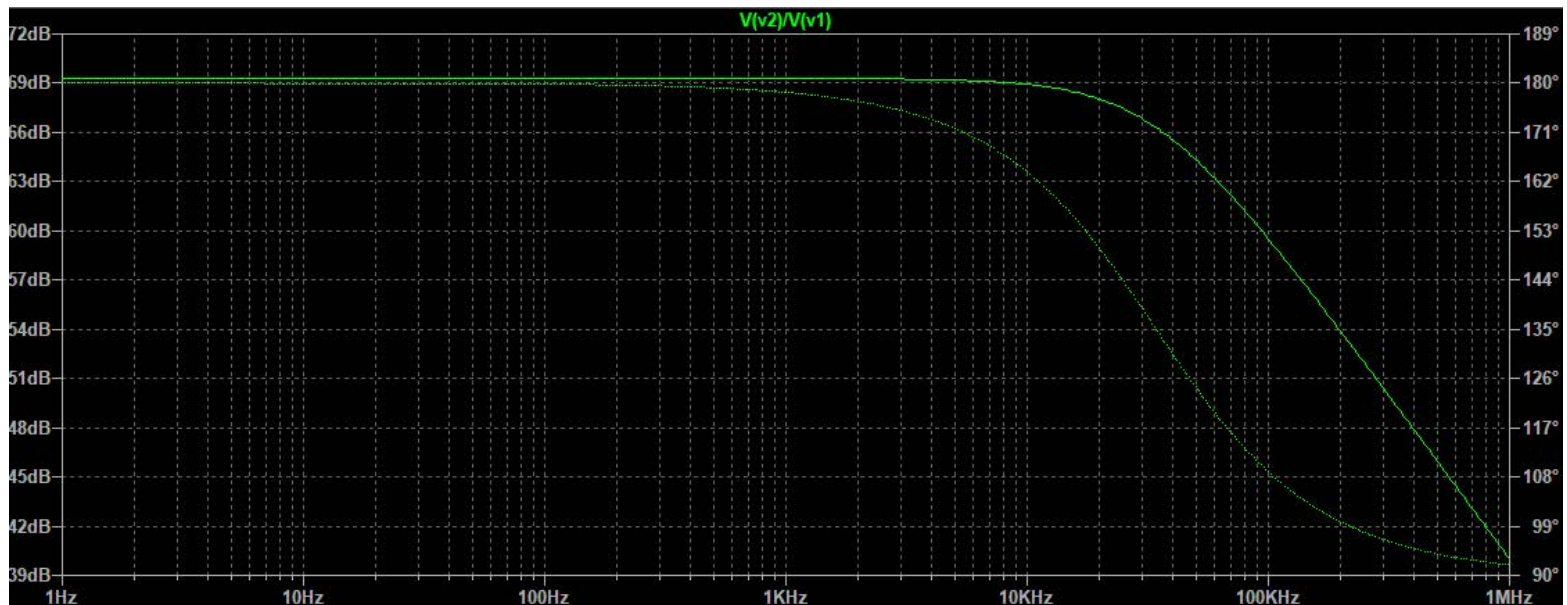


Ejercicio 1

Punto A



Circuito y transferencia

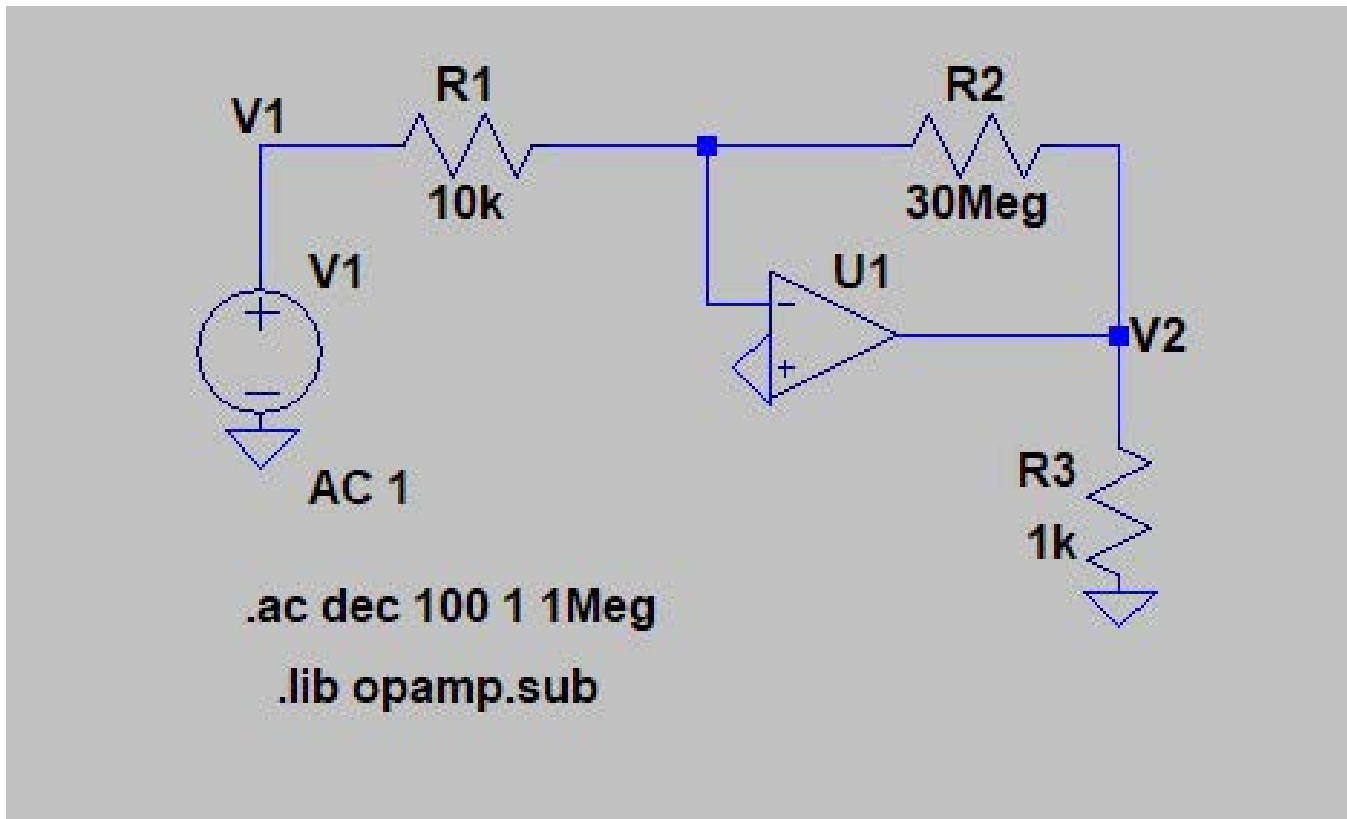

Ejercicio 1

Punto B


Circuito y transferencia

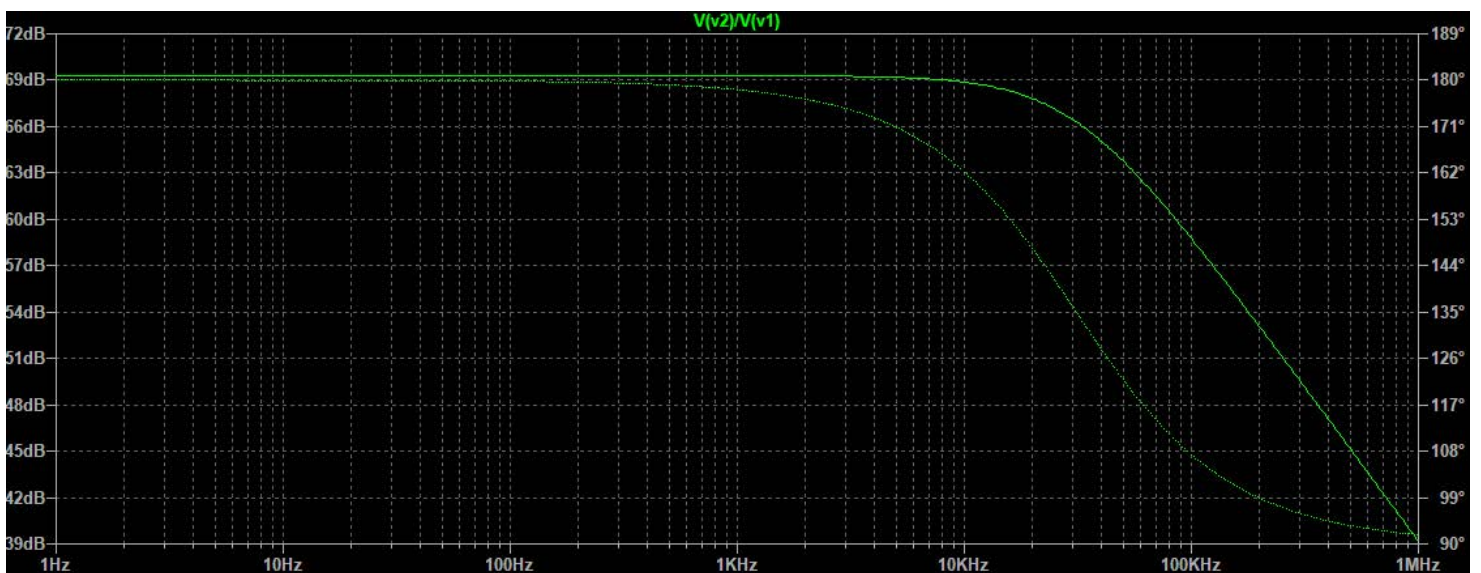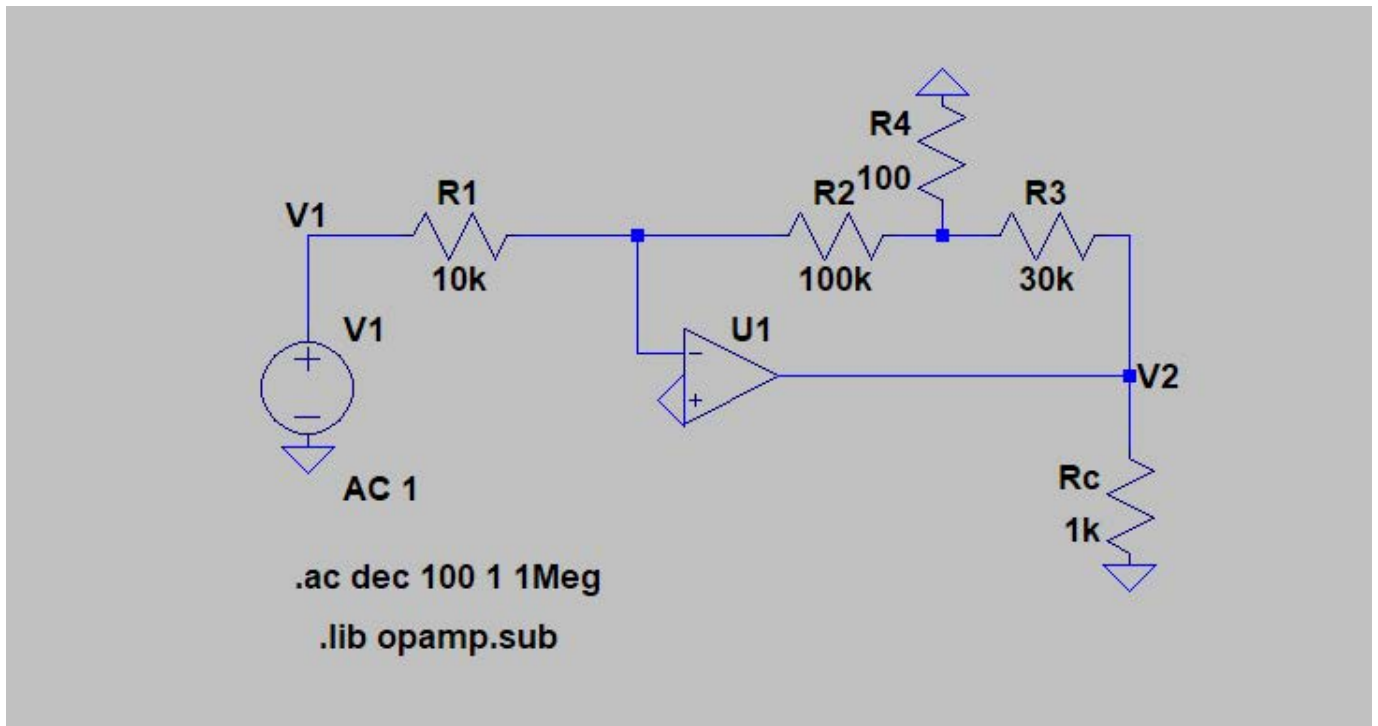


Ejercicio 1

Punto C

Circuito y transferencia

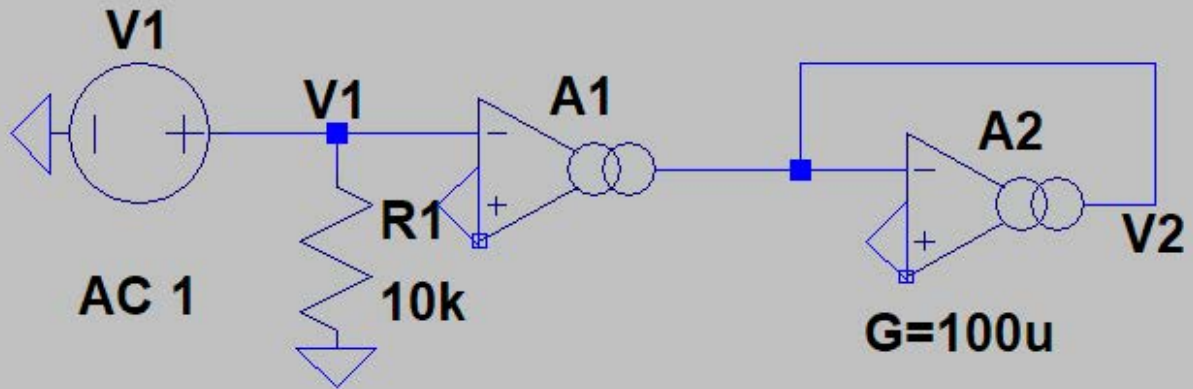

```
.lib opamp.sub  
.ac dec 100 1 100K
```

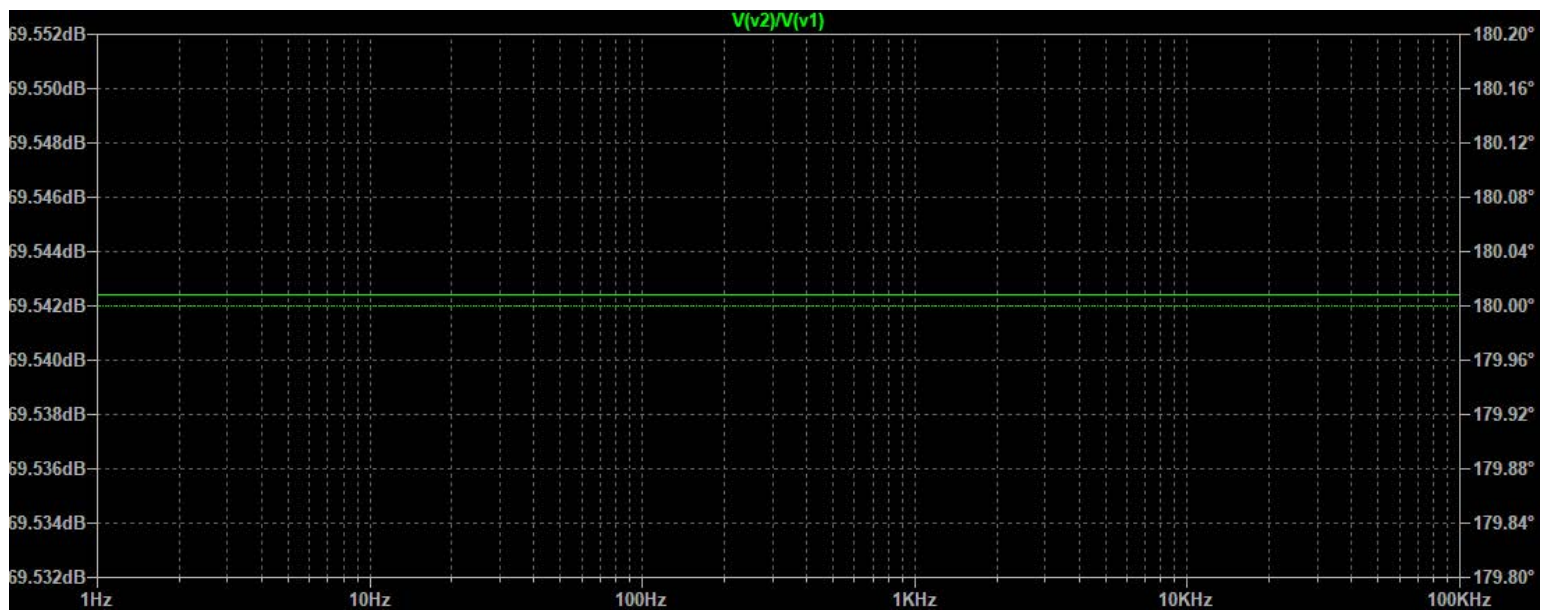

Ejercicio 6

Circuito e impedancia de entrada

